

## MOSFET:

- Funcionamento do MosFet de enriquecimento.
  - NMOS
  - PMOS
- Exercício.
- Noção de Amplificador com MosFet.
  - Modelo para pequenos sinais
  - Amplificador Fonte Comum
  - Amplificador Dreno Comum

## NMOS - funcionamento




Tensão de threshold -  $V_{to}$ ,  $V_T$ ,  $V_{TN}$ ,  $V_{th}$ ,  $V_{Gsth}$ 

Região de corte - cut-off

$$i_D = 0 \text{ for } v_{GS} \leq V_{to}$$

Região triodo (linear/ohmica)

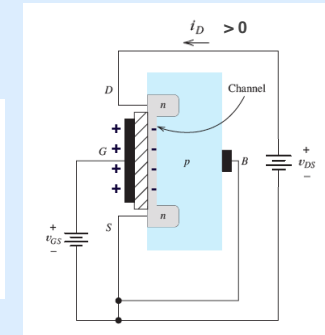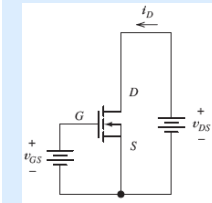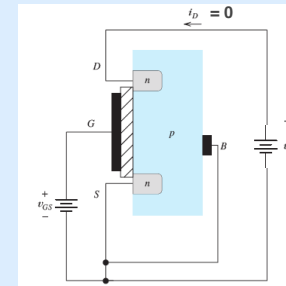
$$v_{DS} < v_{GS} - V_{to} \text{ and } v_{GS} \geq V_{to}$$






## MOSFET
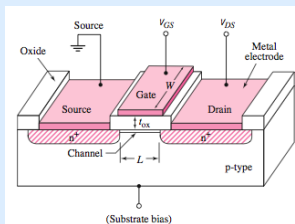
## MOSFET de enriquecimento canal N (NMOS)

MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor




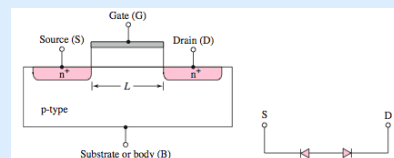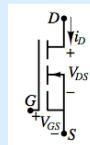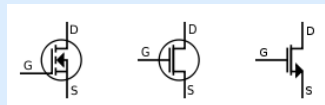Drain - dreno Gate - porta Source - fonte  
Substrato / Body (em geral ligado à Source)  
Canal





Região de corte (cut-off)

## NMOS - funcionamento (2)

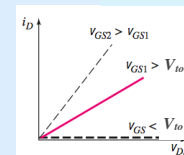cut-off  $i_D = 0$  for  $v_{GS} \leq V_{to}$  $v_{DS} < v_{GS} - V_{to}$  and  $v_{GS} \geq V_{to}$  Região triodo

A largura do canal aumenta com  $v_{GS}$   
- a resistência diminui com  $v_{GS}$   
"Resistência controlada por tensão"

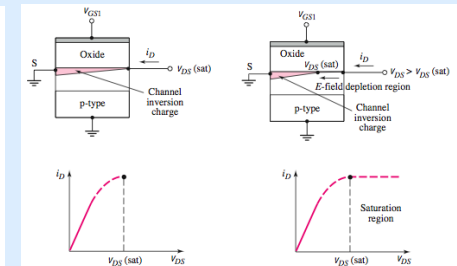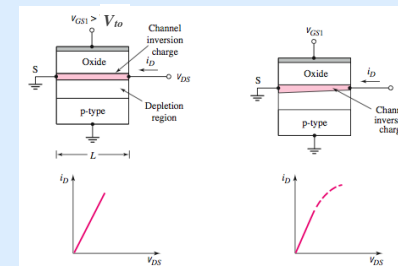$V_{DS(sat)} = v_{GS} - V_{to}$   
Pinch-off - estrangulamento do canal




## NMOS - funcionamento (3)

Região de saturação

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_{to}$$


$$V_{DS} (sat) = v_{GS} - V_{to}$$

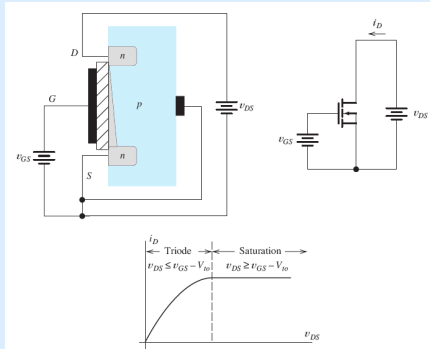se  $v_{GS} = \text{constante}$ ,  $i_D = \text{constante}$  (fonte de corrente controlada por  $v_{GS}$ )



$$r_0 = \Delta v_{DS} / \Delta i_D |_{v_{GS} = \text{const.}} = \infty$$



MosFet ideal

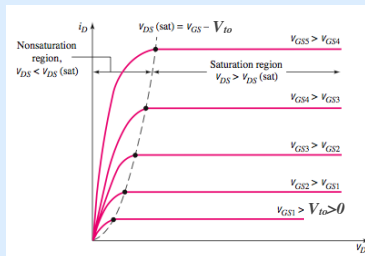

DETH-UA (JEO) SE 2016-17

MosFet - 5

## PMOS (enriquecimento)

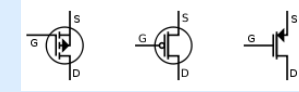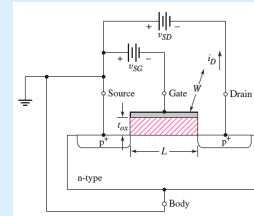

Tensão de threshold -  $V_{to}$ ,  $V_T$ ,  $V_{TP}$ ,  $V_{th}$ ,  $V_{Gsth}$

$$V_{TP} < 0$$

$$V_{SD} (sat) = v_{SG} + V_{TP}$$

Região de corte - cut-off

$$v_{SG} \leq |V_{TP}| \quad i_D = 0$$

Região triodo (linear/ohmica)


$$v_{SG} \geq |V_{TP}| \quad v_{SD} < v_{SG} + V_{TP}$$

$$i_D = K_p [2(v_{SG} + V_{TP})v_{SD} - v_{SD}^2]$$

Região de saturação

$$v_{SG} \geq |V_{TP}| \quad v_{SD} \geq v_{SG} + V_{TP}$$

$$i_D = K_p (v_{SG} + V_{TP})^2$$

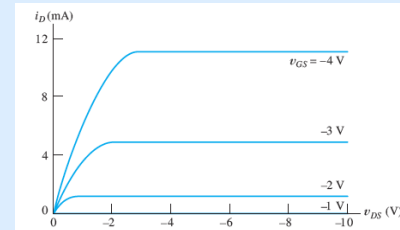

DETH-UA (JEO) SE 2016-17

MosFet - 7

## NMOS - funcionamento (4)

Parâmetro de condução ( $A/V^2$ )

$$K = \left( \frac{W}{L} \right) \frac{KP}{2}$$

$$KP = \mu_n C_{ox}$$

Região de corte - cut-off


$$i_D = 0 \text{ for } v_{GS} \leq V_{to}$$

Região triodo (linear/ohmica)


$$v_{DS} < v_{GS} - V_{to} \text{ and } v_{GS} \geq V_{to}$$

Região de saturação

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_{to}$$

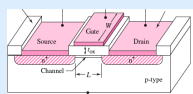

MosFet ideal

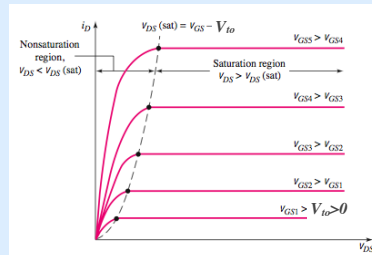

$$i_D = K \left[ 2(v_{GS} - V_{to})v_{DS} - v_{DS}^2 \right]$$

$$i_D = K(v_{GS} - V_{to})^2$$

DETH-UA (JEO) SE 2016-17

MosFet - 6

## Exercício

Calcular o ponto de funcionamento Q ( $I_D, V_{DS}, V_{GS}$ ) do NMOS

NMOS:  $V_{to} = 2V$ ;  $K = 1 \text{ mA/V}^2$

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \frac{1}{3+1} = 5V$$

$$I_G = 0 \quad !!!$$

Hipótese tentativa: NMOS está na saturação

$$V_G = V_{GSQ} + R_S I_{DQ}$$

$$I_{DQ} = K(V_{GSQ} - V_{to})^2$$

$$V_G = V_{GSQ} + R_S K (V_{GSQ} - V_{to})^2$$

$$V_{GSQ}^2 + \left( \frac{1}{R_S K} - 2V_{to} \right) V_{GSQ} + V_{to}^2 - \frac{V_G}{R_S K} = 0$$

$$V_{GSQ} = 2.886V$$


$$V_{GSQ}^2 - 3.630V_{GSQ} + 2.148 = 0$$

$$V_{GSQ} = 0.744V, \text{ corte? } V_{GS} < V_{to}?$$

$$I_{DQ} = K(V_{GSQ} - V_{to})^2 = 0.784 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_{DQ} = 14.2V$$

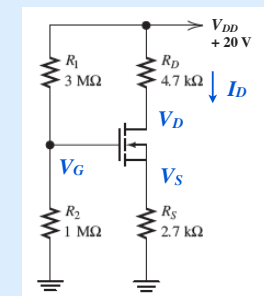$V_{DS} > V_{GS} - V_{to} \rightarrow \text{zona de saturação. OK !!!}$







DETH-UA (JEO) SE 2016-17

MosFet - 8
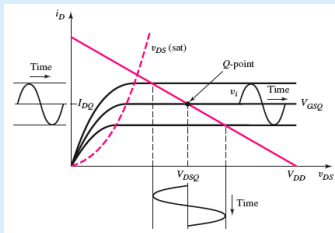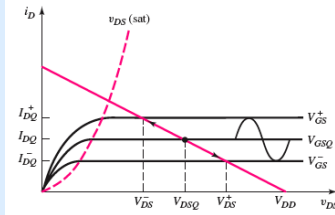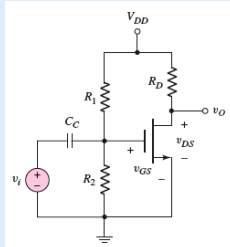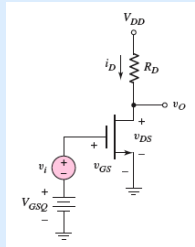
# Noção de Amplificador com MosFet

Recta de Carga (Load Line)  $v_{DS} = V_{DD} - R_D i_D$

$i_D = 0 \rightarrow v_{DS} = V_{DD}$   $v_{DS} = 0 \rightarrow i_D = V_{DD}/R_D$




Amplificador na zona de saturação

Nota:  $C_C$  (acoplamento) e, eventuais, condensadores de bypass são considerados curto-circuitos à frequência de interesse.

# Amplificador Fonte Comum

Exemplo: Amplificador em fonte comum

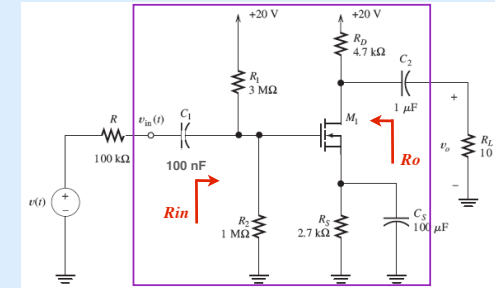

NMOS:  $V_{to} = 2V$  ;  $K = 1 \text{ mA/V}^2$   
 $r_d = 1 \text{ M}\Omega$


$v(t) = 100 \sin(2000\pi t) \text{ mV}$

Calcular:


- polarização
- ganho  $v_o/v_{in}$  e  $v_o$
- $R_{in}$  e  $R_o$

a) polarização foi calculada no slide 8:  
 $V_{GSQ} = 2.886V$   $V_{DSQ} = 14.2V$   $I_{DQ} = 0.78 \text{ mA}$

# Modelo para pequenos sinais

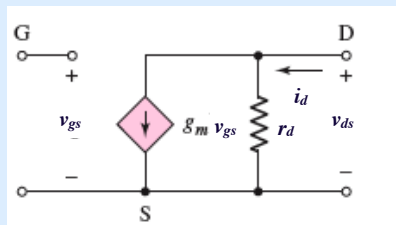

Variable	Meaning
$i_D, v_{GS}$	Total instantaneous values
$I_D, V_{GS}$	DC values
$i_d, v_{gs}$	Instantaneous ac values
$I_d, V_{gs}$	Phasor values


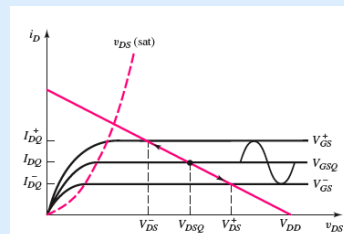


$$g_m = \partial i_D / \partial v_{GS} = \partial K (V_{GS} - V_{to})^2 / \partial v_{GS}$$

$$g_m = 2 K (V_{GS} - V_{to})$$

# Amplificador Fonte Comum (2)


Análise para pequenos sinais:

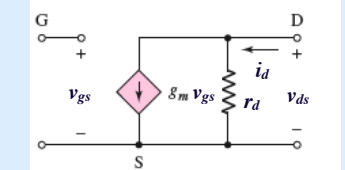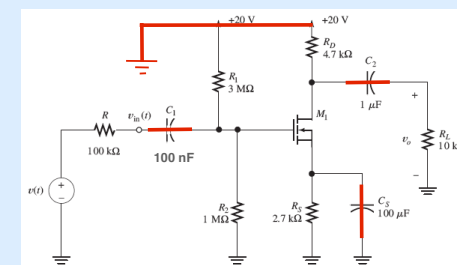

$v(t) = 100 \sin(2000\pi t) \text{ mV}$

$|Z_{C1}| = 1.6 \text{ k}\Omega$   $|Z_{C2}| = 160 \Omega$   $|Z_{C3}| = 1.6 \Omega$

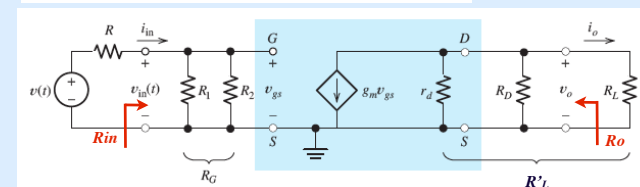
A fonte +20Vdc é um curto-circuito para sinais



Calcular:

- polarização
- ganho  $v_o/v_{in}$  e  $v_o$
- $R_{in}$  e  $R_o$

## Amplificador Fonte Comum (3)

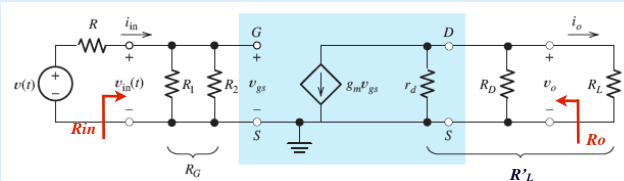

Calcular:  
a) polarização  
b) ganho  $v_o/v_{in}$  e  $v_o$   
c)  $R_{in}$  e  $R_o$

$r_d = 1 \text{ M}\Omega$   
 $R = 100 \text{ k}\Omega$   
 $R_1 = 3 \text{ M}\Omega$ ;  $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$   
 $R_D = 4.7 \text{ k}\Omega$ ;  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$

$$v(t) = 100 \sin(2000\pi t) \text{ mV}$$

$$v_{in} = v_{gs}$$


$$R_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = R_G = R_1 || R_2 = 750 \text{ k}\Omega$$

$$R'_L = \frac{1}{1/r_d + 1/R_D + 1/R_L} = 3.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{1}{1/R_D + 1/r_d} = 4.7 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 2 \text{ K} (V_{GS} - V_{to}) = 2 \times 10^{-3} (2.886 - 2) = 1.77 \text{ mA/V}$$
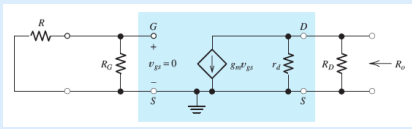
$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = -g_m R'_L = -5.66$$





$$v_{in} = v(t) \frac{R_{in}}{R + R_{in}} = 88.23 \sin(2000\pi t) \text{ mV}$$

$$v_o(t) = A_v v_{in}(t) = -500 \sin(2000\pi t) \text{ mV}$$
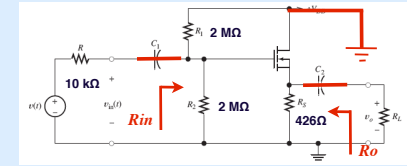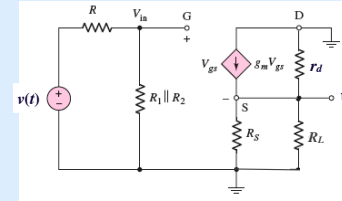
## Amplificador Dreno Comum (2)

NMOS:  $g_m = 8.944 \text{ mA/V}$ ;  $r_d = 1 \text{ M}\Omega$

Calcular: b) ganho  $v_o/v_{in}$  c)  $R_{in}$  e  $R_o$




$$R'_L = \frac{1}{1/r_d + 1/R_S + 1/R_L} = 298.9 \Omega$$

$$v_{in} = v_{gs} + v_o \quad v_o = g_m v_{gs} R'_L$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} = 0.7272$$

$$R_{in} = R_1 || R_2 = 1 \text{ M}\Omega$$
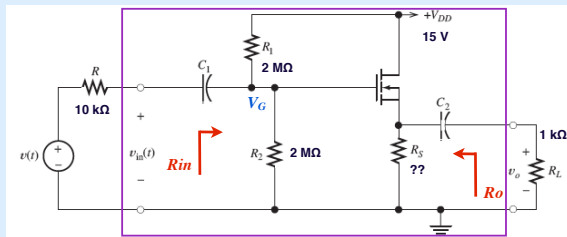
## Amplificador Dreno Comum (Seguidor de Fonte)



NMOS:  $V_{to} = 1 \text{ V}$ ;  $K = 2 \text{ mA/V}^2$   
 $r_d = 1 \text{ M}\Omega$

Pretende-se  $I_{DQ} = 10 \text{ mA}$

Calcular:  
a) polarização e  $R_s$   
b) ganho  $v_o/v_{in}$   
c)  $R_{in}$  e  $R_o$


$$a) I_{DQ} = K (V_{GSQ} - V_{to})^2 \quad V_{GSQ} = \sqrt{I_{DQ}/K} + V_{to} = 3.236 \text{ V}$$

$$V_G = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 7.5 \text{ V} \quad V_S = V_G - V_{GSQ} = 4.264 \text{ V} \quad R_S = \frac{V_S}{I_{DQ}} = 426.4 \Omega \quad V_{DSQ} = 15 - 4.264 = 10.736 \text{ V}$$

$$g_m = 2 \text{ K} (V_{GS} - V_{to}) = 2 \times 2 \times 10^{-3} (3.236 - 1) = 8.944 \text{ mA/V}$$


Para a análise de pequenos sinais (com  $v(t)$  sinusoidal), considerar C1 e C2 como curto-circuitos e que a fonte  $V_{DD}$  é um curto-circuito à massa.

## Amplificador Dreno Comum (3)

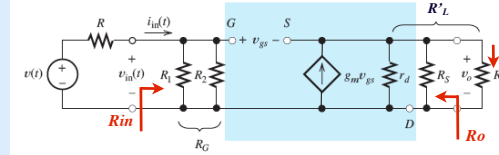

NMOS:  $g_m = 8.944 \text{ mA/V}$ ;  $r_d = 1 \text{ M}\Omega$

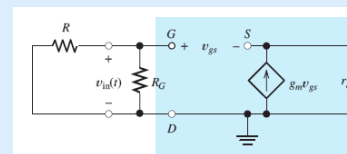Calcular: b) ganho  $v_o/v_{in}$  c)  $R_{in}$  e  $R_o$



$$R_o = \frac{v_x}{i_x}$$

$$v_{gs} = -v_x$$

$$R_o = \frac{1}{g_m + 1/R_S + 1/r_d} = 88.58 \Omega$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} = 0.7272$$

$$v_{in} / R_{in} = i_{in} \quad v_o / R_L = i_o$$

$$A_i = i_o / i_{in} = A_v \frac{R_{in}}{R_L} = 727.2$$