

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 8

Ano Letivo 2016/17

Modelação de Máquinas de Estados Finitos

Modelo de Mealy

Sistemas Computacionais - *Controlpath e Datapath*

FSMs comunicantes


Arnaldo Oliveira, Guilherme Campos, Iouliia Skliarova, Tomás Oliveira e Silva

Conteúdo

- Abordagens de modelação de Máquinas de Estados Finitos (MEFs) / *Finite State Machines* (FSMs) baseadas em VHDL
 - Modelo de *Mealy*
 - Observação externa do estado
- Sistemas computacionais
 - *Controlpath* e *datapath*
 - FSMs comunicantes
 - Exemplo de um multiplicador/divisor iterativo
- Codificações de FSMs alternativas em VHDL

Máquinas de *Mealy*

- O estilo “2 processos” interdependentes pode facilmente adaptar-se às máquinas de *Mealy*
 - Dependendo da forma como as saídas são atribuídas (no processo combinatório)
 - *Moore* (dependem apenas do estado)
 - Atribuídas diretamente nos **when** de um **case**
 - *Mealy* (dependem do estado e das entradas)
 - Atribuídas em **if...then...else** (dependentes das entradas) dentro dos **when** de um **case**- Cuidado a ter com as saídas
 - Garantir sempre a atribuição (processo combinatório – sem *latches*!!!)
 - Tal como já acontecia no caso de *Moore*!!!

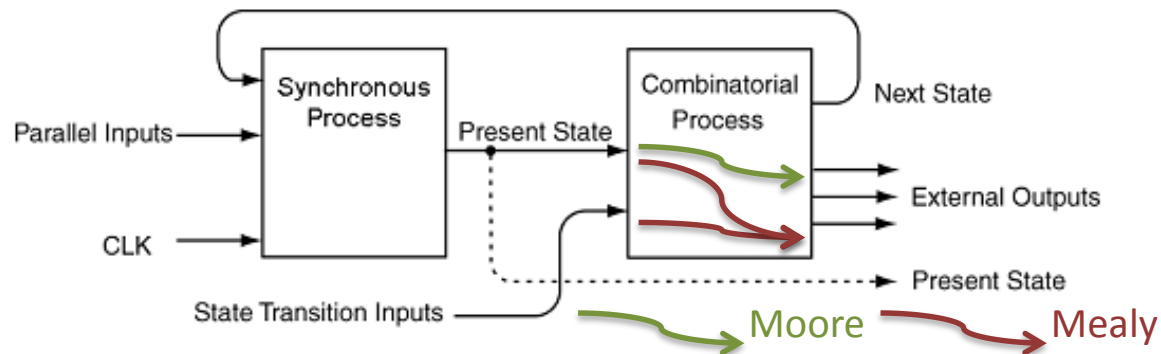

Exemplo (*Mealy*) – Detetor de Sequência (1101)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;



entity Seq1101Detector is
    port(reset : in  std_logic;
          clk   : in  std_logic;
          xIn   : in  std_logic;
          zOut  : out std_logic);
end Seq1101Detector;

architecture Behav of Seq1101Detector is
    type state is (A, B, C, D);
    signal PS, NS : state;
begin
    sync_proc: process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                PS <= A;
            else
                PS <= NS;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behav;
```

  Exemplo:

xIn : 011010010110101101010
 zOut: 000010000000100100001000010

```
comb_proc : process(PS, xIn)
begin
    zOut <= '0'; -- Frequent output value, could appear
    -- in all "when" statements, but would require more code
    case PS is
        when A =>
            if (xIn = '1') then NS <= B;
            else NS <= A;
            end if;
        when B =>
            if (xIn = '1') then NS <= C;
            else NS <= A;
            end if;
        when C =>
            if (xIn = '1') then NS <= C;
            else NS <= D;
            end if;
        when D =>
            if (xIn = '1') then
                NS <= B;
                zOut <= '1'; -- Mealy output
            else NS <= A;
            end if;
        when others => -- Catch all condition
            NS <= A;
    end case;
end process;
end Behav;
```



Output do Estado Interno

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity Seq1101 is
    port(reset : in std_logic;
          clk   : in std_logic;
          xIn   : in std_logic;
          stout : out std_logic_vector(3 downto 0);
          zOut  : out std_logic);
end Seq1101;

architecture Behav of Seq1101 is
    type state is (A, B, C, D);
    signal PS, NS : state;
begin
    sync_proc: process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (reset = '1') then
                PS <= A;
            else
                PS <= NS;
            end if;
        end if;
    end process;


    comb_proc : process(PS, xIn)
    begin
        zOut <= '0'; -- Most frequent output value
```

```
        case PS is
        when A =>
            if (xIn = '1') then NS <= B;
            else NS <= A;
            end if;
            . . .
            . . .
        when D =>
            if (xIn = '1') then
                NS <= B;
                zOut <= '1'; -- Mealy output
            else NS <= A;
            end if;
        when others => -- Catch all condition
            NS <= A;
        end case;
    end process;
```

```
with PS select
    stout <= "0001" when A,
           "0010" when B,
           "0100" when C,
           "1000" when D,
           "0000" when others;
```

```
end Behav;
```

 Atribuição concorrente
com `sync_proc` e
`comb_proc`



Sistema Computacional

- *Datapath* (unidade de execução)


- Elementos

- Operativos
 - Encaminhamento
 - Armazenamento

- *Controlpath*

- Unidade de controlo

- FSM(s)

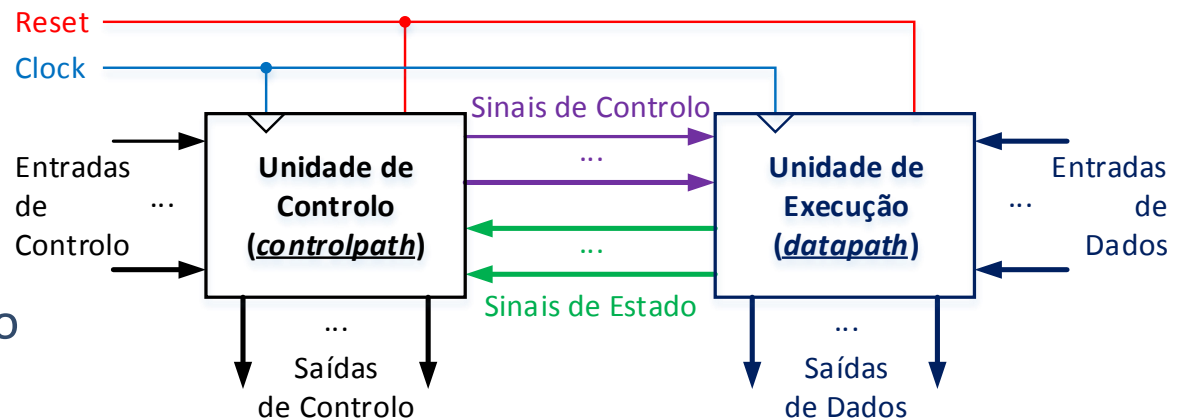


- Interligação entre *controlpath* e *datapath*

- Sinais de controlo (unidade de controlo → unidade de execução)
 - Sinais de estado (unidade de controlo ← unidade de execução)

Máquinas de Estado Finitos Comunicantes

- Partição da funcionalidade do sistema em duas ou mais máquinas paralelas ou sequenciais
 - Decomposição visa facilitar o desenvolvimento e a validação
 - Partilha dos sinais de inicialização e sincronização
 - Frequentemente operam em diferentes flancos do mesmo sinal de *clock*
 - Sinais de entrada e de saída
 - Específicos de cada sub-máquina
 - Partilhados pelas sub-máquinas
 - Comunicação entre sub-máquinas

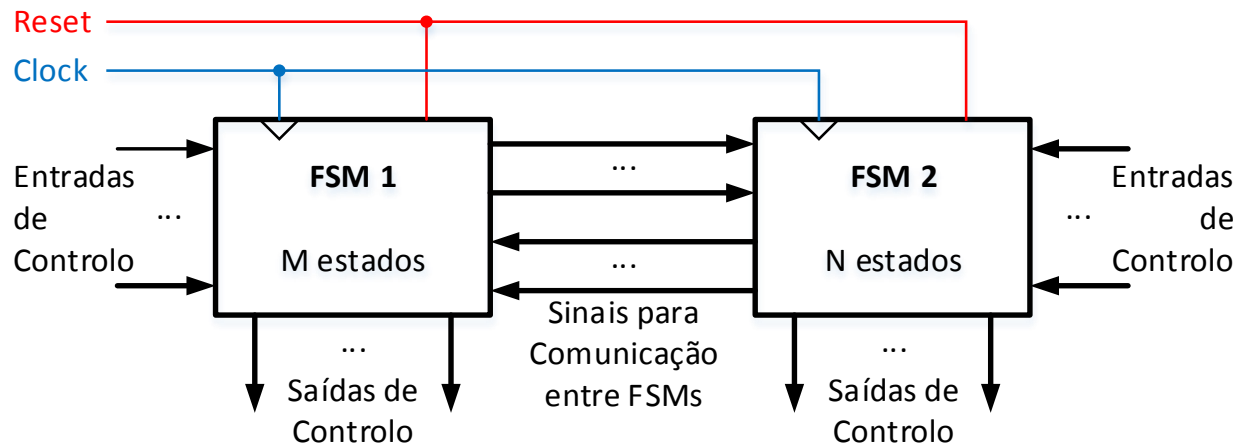

Exemplo de um Sistema Computacional Trivial

- Multiplicador/Divisor *unsigned* de n bits
 - Implementação combinatória/paralela (em VHDL)

```
multResult    <= operand0 * operand1;  
divQuotient   <= operand0 / operand1;  
divRemainder  <= operand0 rem operand1;
```

- Implementação iterativa
 - Determinação do resultado em vários ciclos de relógio
 - Considera um sub-conjunto dos bits dos operandos de entrada em cada ciclo de relógio
- Implementação combinatória vs. iterativa
 - Compromisso entre desempenho/frequência de operação e recursos de implementação

Multiplicação de Quantidades

Unsigned

- A arquitetura de um multiplicador utiliza, em grande parte, o algoritmo da multiplicação que todos aprendemos a usar na escola primária
- Uma multiplicação que envolva **dois operandos de n bits** carece de um espaço de armazenamento, para o resultado, de **$2n$ bits**

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0110 \\ \hline 0000 \\ 01010 \\ 010100 \\ +000000 \\ \hline 0011110 \end{array}$$

Multiplicação de Quantidades

Unsigned

- Esse algoritmo tira partido da propriedade distributiva em relação à adição, permitindo que a multiplicação seja decomposta numa sucessão de somas de produtos parciais
- Considere-se o seguinte produto, em que **M** **representa o multiplicando** e **m** **o multiplicador** representados com 4 bits: $R = M \cdot m$

$$M \cdot m = M \cdot (m_3 \cdot 2^3 + m_2 \cdot 2^2 + m_1 \cdot 2^1 + m_0 \cdot 2^0)$$

$$M \cdot m = (M \cdot 2^3 \cdot m_3) + (M \cdot 2^2 \cdot m_2) + (M \cdot 2^1 \cdot m_1) + (M \cdot 2^0 \cdot m_0)$$

$$M \cdot m = ((M \cdot 2^3) \cdot m_3) + ((M \cdot 2^2) \cdot m_2) + ((M \cdot 2^1) \cdot m_1) + ((M \cdot 2^0) \cdot m_0)$$

Multiplicação de Quantidades *Unsigned*

$$M \cdot m = ((M \cdot 2^3) \cdot m_3) + ((M \cdot 2^2) \cdot m_2) + ((M \cdot 2^1) \cdot m_1) + ((M \cdot 2^0) \cdot m_0)$$

- Multiplicar por dois (ou por uma potência de dois) corresponde a deslocar o número multiplicado à esquerda (**shift left**) tantos bits quantos a potência de dois envolvida
- Por outro lado, se m_n for igual a "0", o produto parcial correspondente também será zero, e se for "1", o mesmo produto parcial será igual ao multiplicando deslocado à esquerda de n bits

$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0110 \\ \hline 0000 \\ 01010 \\ 010100 \\ +0000000 \\ \hline 0011110 \end{array}$$

Para cada bit a "1" do multiplicador, o multiplicando é adicionado ao resultado deslocado à esquerda de um nº de bits igual à posição do "1" no multiplicador


Algoritmo Iterativo da Multiplicação de Inteiros *Unsigned* de N bits

Operandos: N bits


Resultado: 2N bits

Registos necessários:

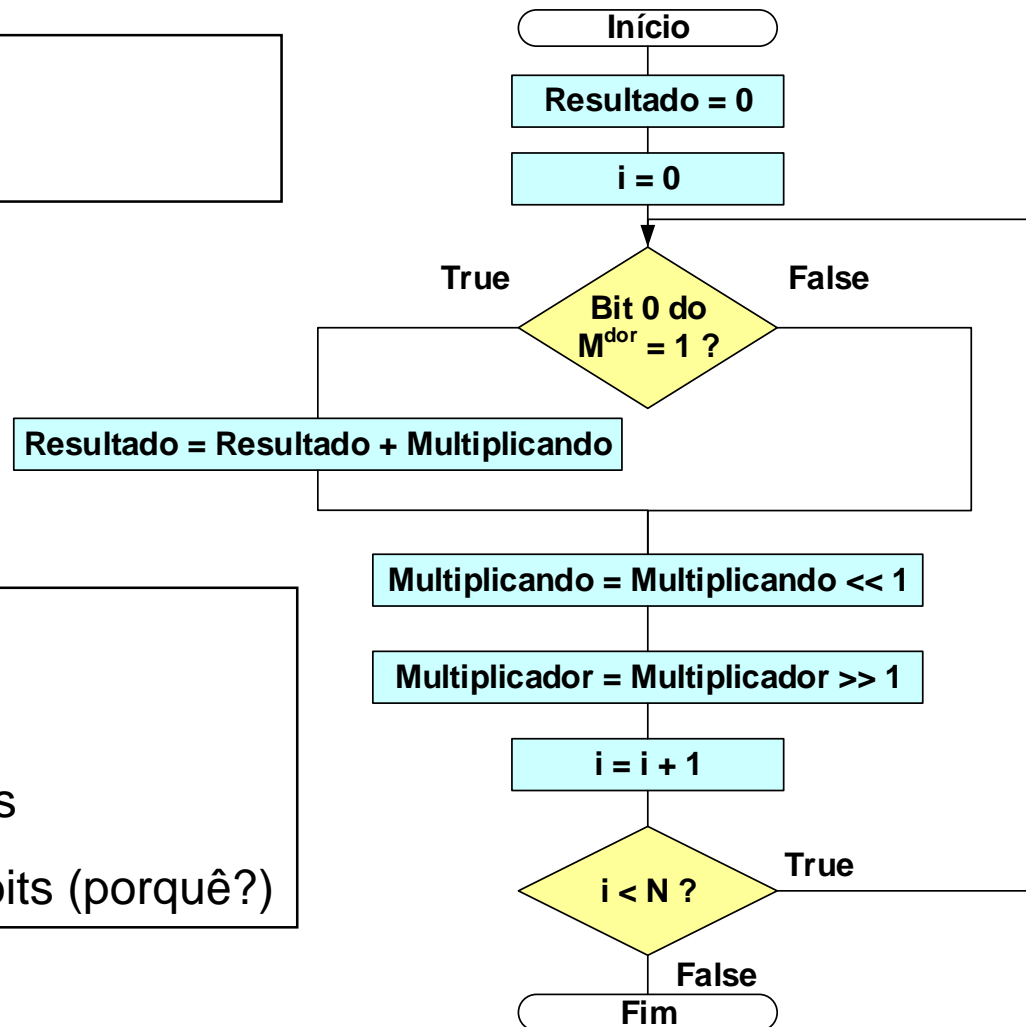- **Resultado**: 2N bits
- **Multiplicador**: N bits
- **Multiplicando**: 2N bits (porquê?)



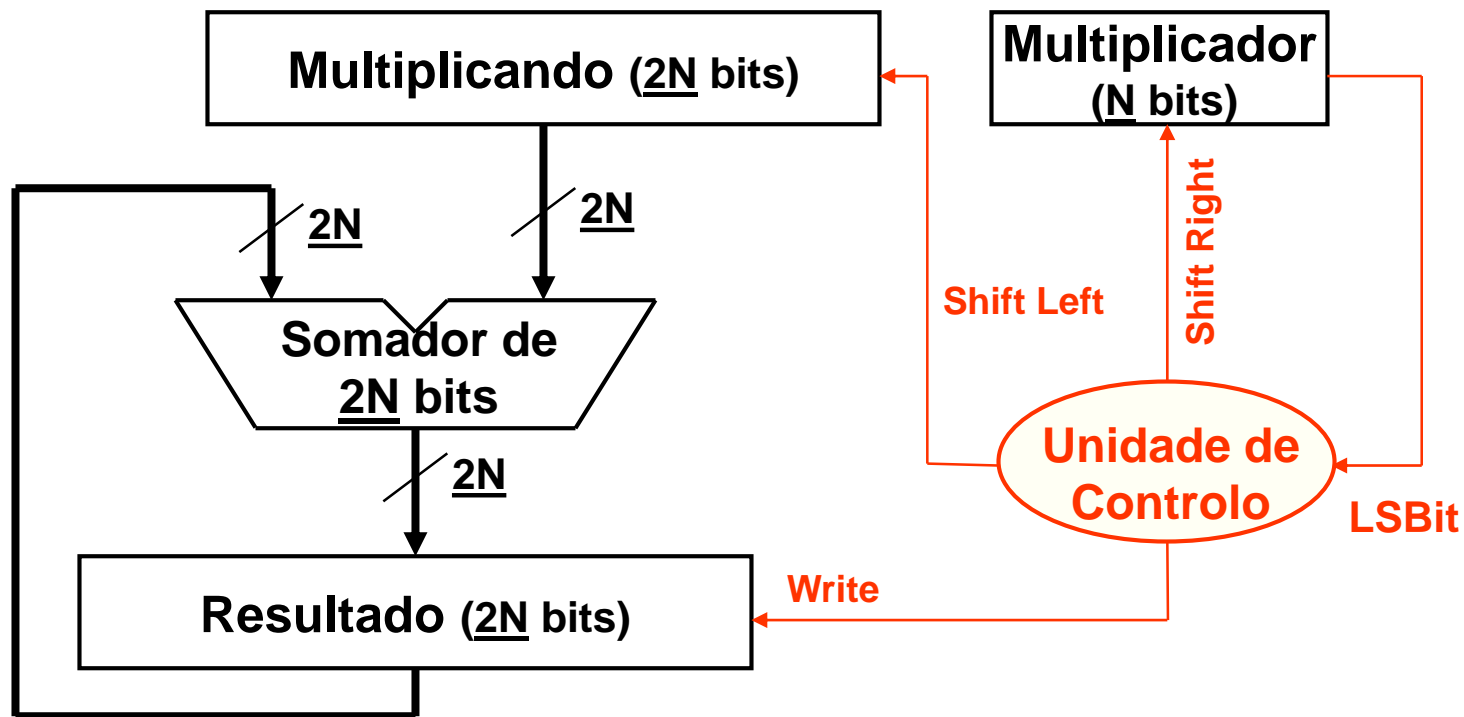Arquitetura de um Multiplicador *Unsigned* Iterativo de N bits



- O **Somador** e os registos **Multiplicando** e **Resultado** operam com **2N** bits
- O sinal de relógio não está representado (é implícito) e sincroniza
 - escritas nos registos multiplicando, multiplicador e resultado
 - transições de estado da unidade de controlo


Multiplicação Iterativa de Inteiros

Unsigned Exemplo com 4 bits


- Com operandos de 4 bits, o resultado terá uma dimensão máxima de 8 bits
- Para a implementação de um multiplicador de 4 bits, que aplique o algoritmo do slide anterior, os registos necessários são:
 - **resultado**: registo de 8 bits
 - **multiplicando**: registo de 8 bits (inicialmente os bits mais significativos são colocados a 0000)
 - **multiplicador**: registo de 4 bits

					0	1	0	1	
				x	0	1	1	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	Res. Inicial
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0.mdo.2 ⁰
	0	0	0	0	0	0	0	0	
+	0	0	0	0	0	0	0	0	1.mdo.2 ¹
	0	0	0	0	1	0	1	0	
+	0	0	0	1	0	1	0	0	1.mdo.2 ²
	0	0	0	1	1	1	1	0	
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0.mdo.2 ³
	0	0	0	1	1	1	1	0	
	0	0	0	1	1	1	1	0	Res. FINAL

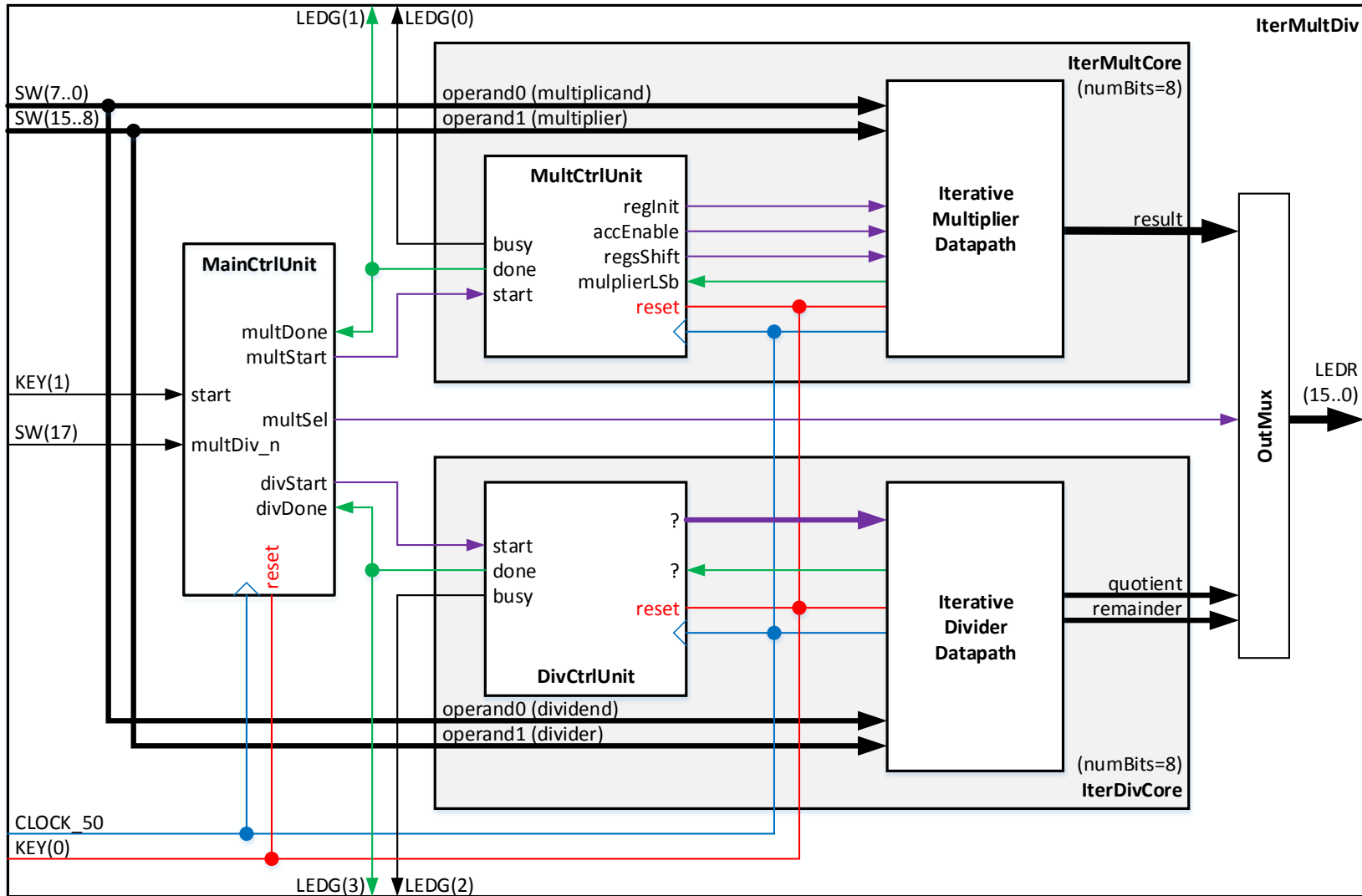Projeto Exemplo de um Multiplicador/Divisor Iterativo




Unidade de Controlo Principal

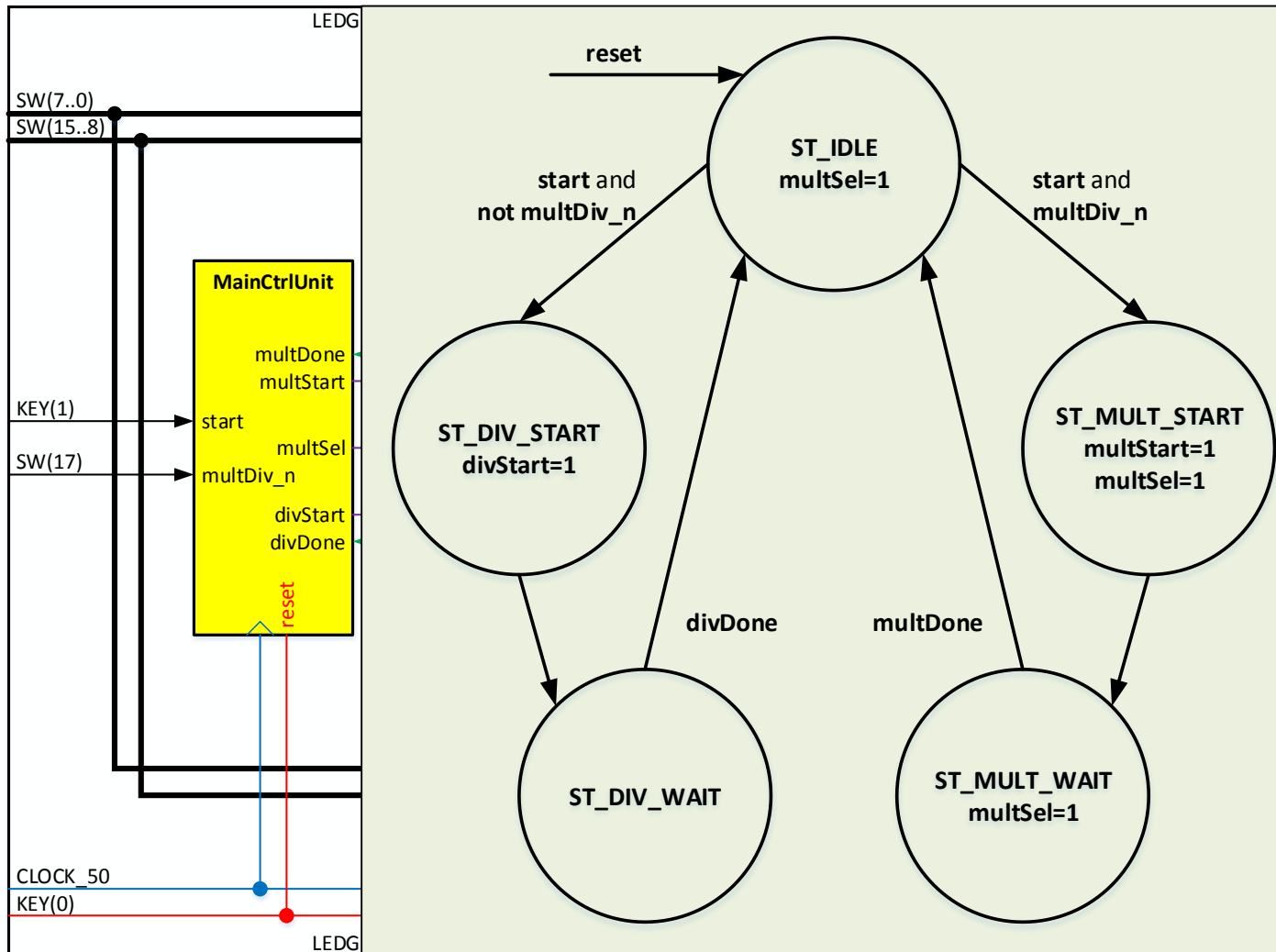


As transições correspondentes à manutenção do estado são implícitas

Só são explicitadas as saídas que estão a '1' em cada estado (as restantes estão a '0')

Unidade de Controlo da Multiplicação

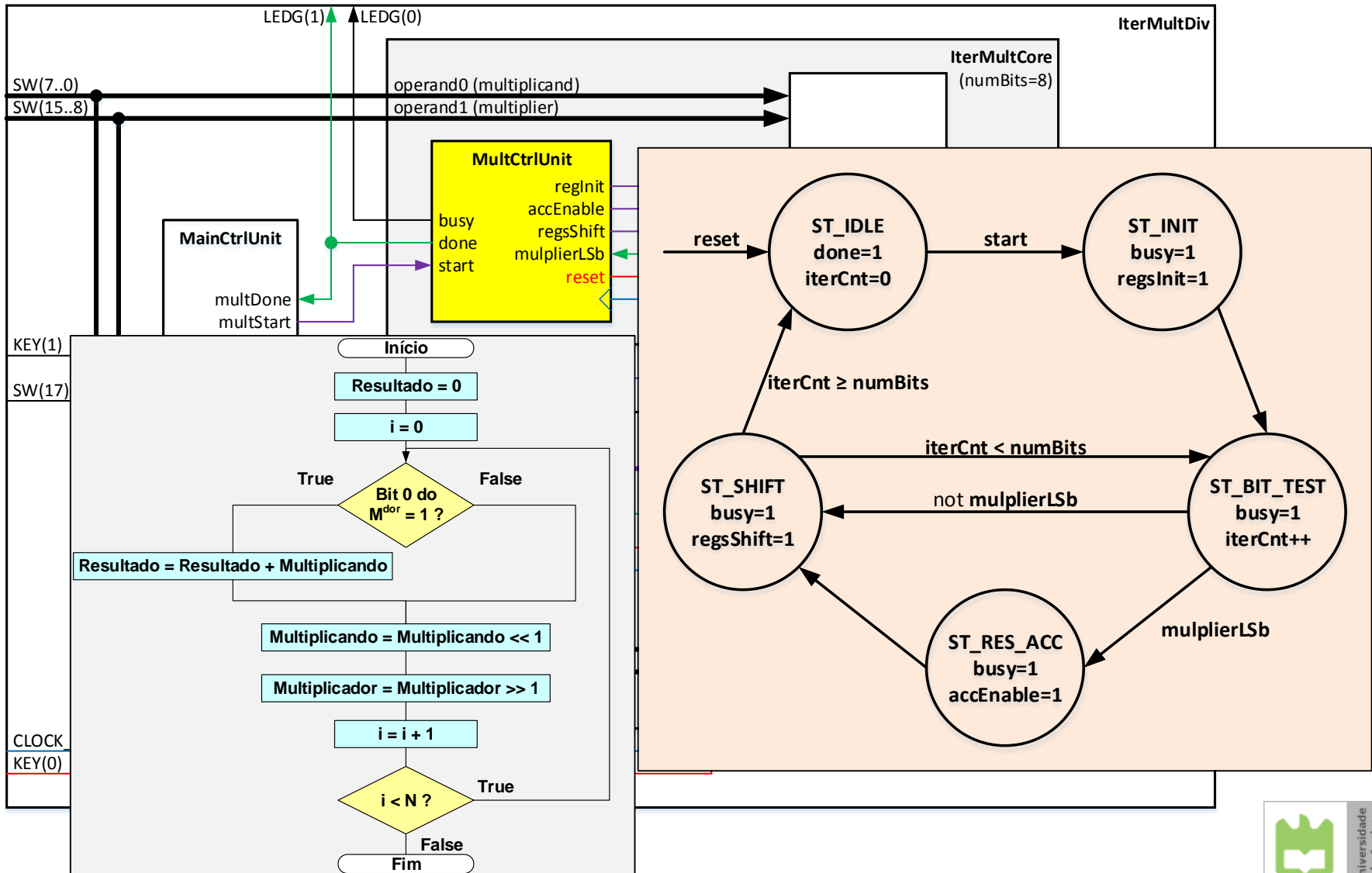

Controlpath+Datapath do Multiplicador

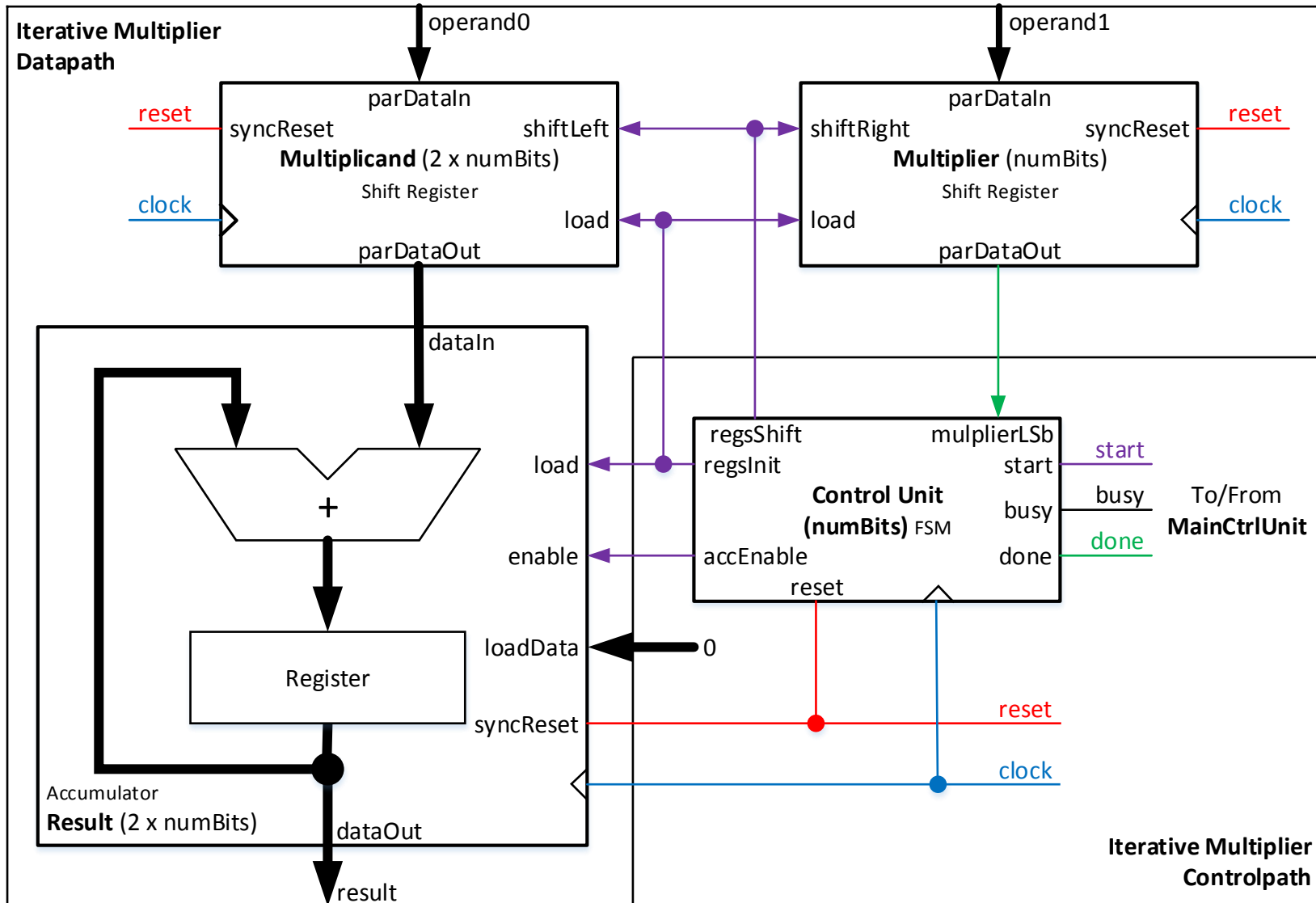


MultCtrlUnit (FSM com 4 Processos VHDL)

```
Text Editor - C:/Users/asoliveira/CloudStation/LSDig2017/SlidesTP/IterMultDiv/Iter...
File Edit View Project Processing Tools Window Help Search altera.com
188
189 architecture Behavioral_4Proc_AsyncOut of MultCtrlUnit is
190
191     type TState is (ST_IDLE, ST_INIT, ST_BIT_TEST,
192                     ST_RES_ACC, ST_SHIFT);
193     signal s_currentState, s_nextState : TState;
194
195     subtype TCounter is natural range 0 to numBits;
196     signal s_iterCnt : TCounter;
197
198 begin
199     process(clk)
200     begin
201         if (rising_edge(clk)) then
202             if (reset = '1') then
203                 s_currentState <= ST_IDLE;
204             else
205                 s_currentState <= s_nextState;
206             end if;
207         end if;
208     end process;
209
210     process(clk)
211     begin
212         if (rising_edge(clk)) then
213             if (s_currentState = ST_IDLE) then
214                 s_iterCnt <= 0;
215             elsif (s_currentState = ST_BIT_TEST) then
216                 s_iterCnt <= s_iterCnt + 1;
217             end if;
218         end if;
219     end process;
220
```

Processos síncronos
(registos/variáveis de estado da FSM):

- Estado “convencional”
- Contador

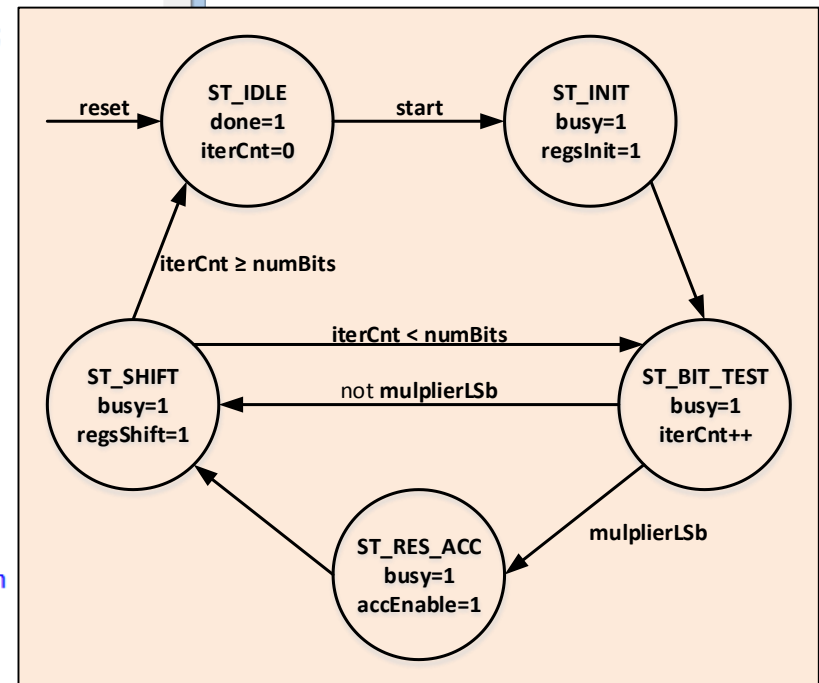


MultCtrlUnit (FSM com 4 Processos VHDL)

```
Text Editor - C:/Users/asoliveira/CloudStation/LSDig2017/SlidesT...
File Edit View Project Processing Tools Window Help Search altera.com
220
221 process(s_currentState, start, multiplierLSb)
222 begin
223     s_nextState <= s_currentState;
224
225     case s_currentState is
226     when ST_IDLE =>
227         if (start = '1') then
228             s_nextState <= ST_INIT;
229         end if;
230
231     when ST_INIT =>
232         s_nextState <= ST_BIT_TEST;
233
234     when ST_BIT_TEST =>
235         if (multiplierLSb = '1') then
236             s_nextState <= ST_RES_ACC;
237         else
238             s_nextState <= ST_SHIFT;
239         end if;
240
241     when ST_RES_ACC =>
242         s_nextState <= ST_SHIFT;
243
244     when ST_SHIFT =>
245         if (s_iterCnt < numBits) then
246             s_nextState <= ST_BIT_TEST;
247         else
248             s_nextState <= ST_IDLE;
249         end if;
250     end case;
251 end process;
252
```

Circuito combinatório para determinação do estado seguinte

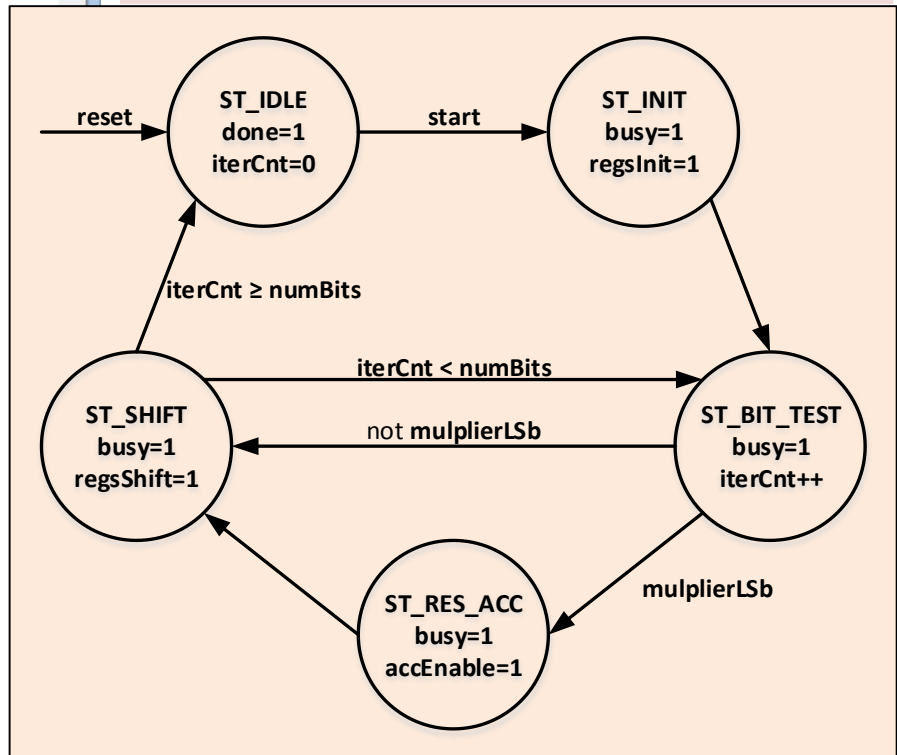Codificação da manutenção de estado:
s_nextState <= s_currentState




Podem ser usadas expressões Booleanas, aritméticas e relacionais nas condições

MultCtrlUnit (FSM com 4 Processos VHDL)

```
Text Editor - C:/Users/asoliveira/CloudStation/LSDig2017/SlidesT...
File Edit View Project Processing Tools Window Help Search altera.com
252
253 process(s_currentState)
254 begin
255     busy      <= '0';
256     done      <= '0';
257     regsInit  <= '0';
258     accEnable <= '0';
259     regsShift <= '0';
260
261     case s_currentState is
262     when ST_IDLE =>
263         done      <= '1';
264
265     when ST_INIT =>
266         busy      <= '1';
267         regsInit  <= '1';
268
269     when ST_BIT_TEST =>
270         busy      <= '1';
271
272     when ST_RES_ACC =>
273         busy      <= '1';
274         accEnable <= '1';
275
276     when ST_SHIFT =>
277         busy      <= '1';
278         regsShift <= '1';
279     end case;
280 end process;
281 end Behavioral_4Proc_AsyncOut;
282
```


Circuito combinatório para determinação das saídas

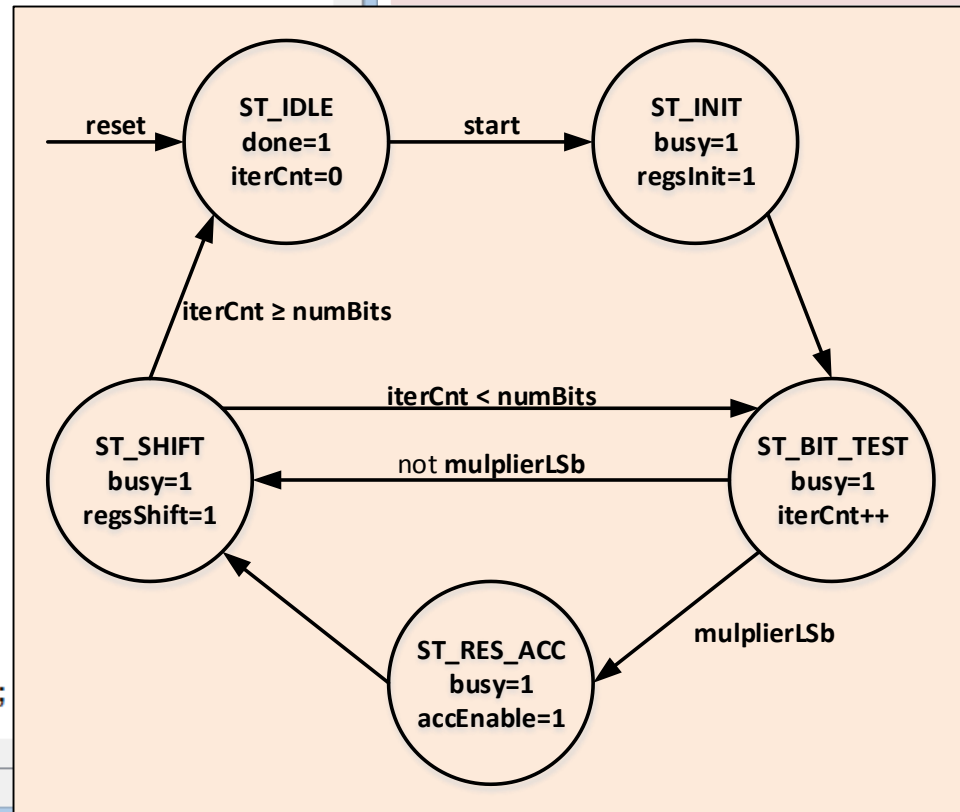Por omissão todas as saídas são '0' (caso mais frequente); explicitadas nos estados em que são '1'



```
Text Editor - C:/Users/asoliveira/CloudStation/LSDig2017/SlidesTP/IterMultDiv...
File Edit View Project Processing Tools Window Help Search altera.com
17 architecture Behavioral of MainCtrlUnit is
18
19   type TState is (ST_IDLE, ST_MULT_START, ST_MULT_WAIT,
20                  ST_DIV_START, ST_DIV_WAIT);
21   signal s_state : TState;
22
23 begin
24   process(clk)
25   begin
26     if (rising_edge(clk)) then
27       if (reset = '1') then
28         s_state <= ST_IDLE;
29         multStart <= '0';
30         divStart <= '0';
31         multSel <= '1';
32
33       else
34         case s_state is
35           when ST_IDLE =>
36             if (start = '1') then
37               if (multDiv_n = '1') then
38                 s_state <= ST_MULT_START;
39                 multStart <= '1';
40                 divStart <= '0';
41                 multSel <= '1';
42               else
43                 s_state <= ST_DIV_START;
44                 multStart <= '0';
45                 divStart <= '1';
46                 multSel <= '0';
47               end if;
48             end if;
49
50           when ST_MULT_START =>
51             s_state <= ST_MULT_WAIT;
52             multStart <= '0';
53             divStart <= '0';
54             multSel <= '1';
55
56           when ST_MULT_WAIT =>
57             if (multDone = '1') then
58               s_state <= ST_IDLE;
59               multStart <= '0';
60               divStart <= '0';
61               multSel <= '1';
62             end if;
63
64         end case;
65       end if;
66     end process;
67 end architecture;
```

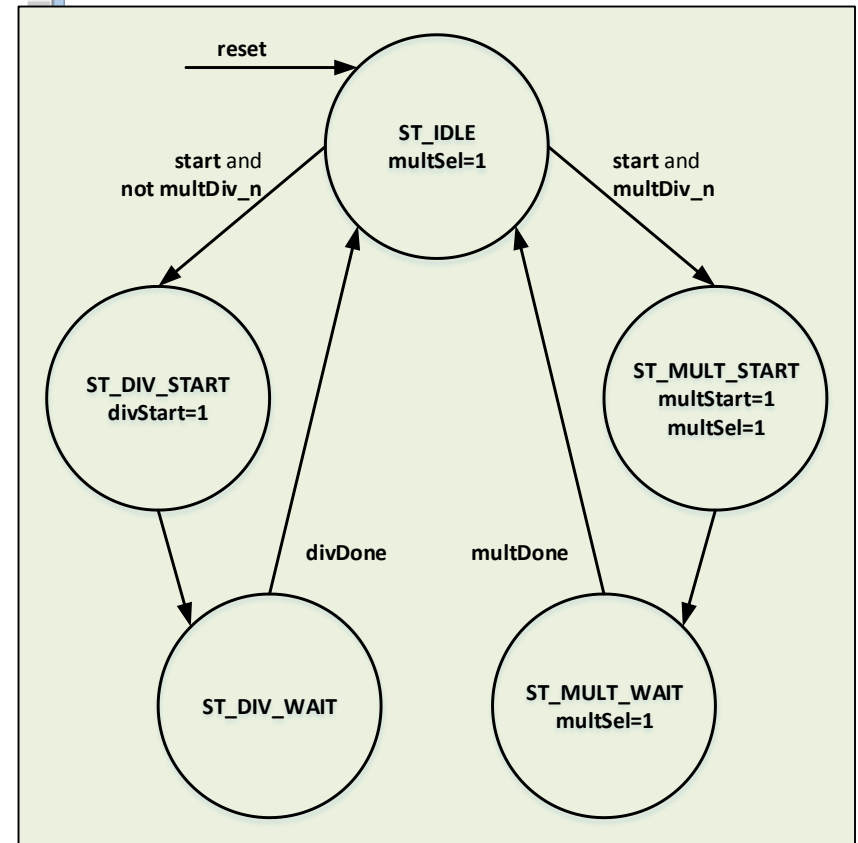MainCtrlUnit (FSM codificada com 1 Processo VHDL)



Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 9 de LSDig, deverá ser capaz de:
 - Conhecer os passos necessários para a modelação, simulação e síntese de máquinas de estados finitos
 - Recorrer a descrições comportamentais VHDL próximas do diagrama de estados saídas
 - Modelo de *Mealy*
 - Modelo de *Moore*
 - Conceber *testbenches* para a simulação funcional das FSMs
 - Desenvolver sistemas computacionais constituídos por um *controlpath* (com uma ou mais FSMs) e um *datapath*
- ... bom trabalho prático 9, disponível no site da UC
 - elearning.ua.pt