

# Introdução aos Sistemas Digitais

*Blocos combinatórios  
de baixa e média complexidade:  
AOI, OAI, decodificadores,  
codificadores, multiplexers,  
desmultiplexers*



# Blocos combinatórios

Com o aumento do número de entradas e saídas em circuitos combinatórios, torna-se impossível descrevê-los com tabelas de verdade e sintetizar a partir deste tipo de especificação.


Um circuito complicado é concebido como uma coleção de sub-circuitos mais simples, cada um dos quais pode ser projetado individualmente.

Na qualidade de sub-circuitos podem ser usados blocos de uso frequente tais como **descodificadores**, **codificadores** e **multiplexers**.


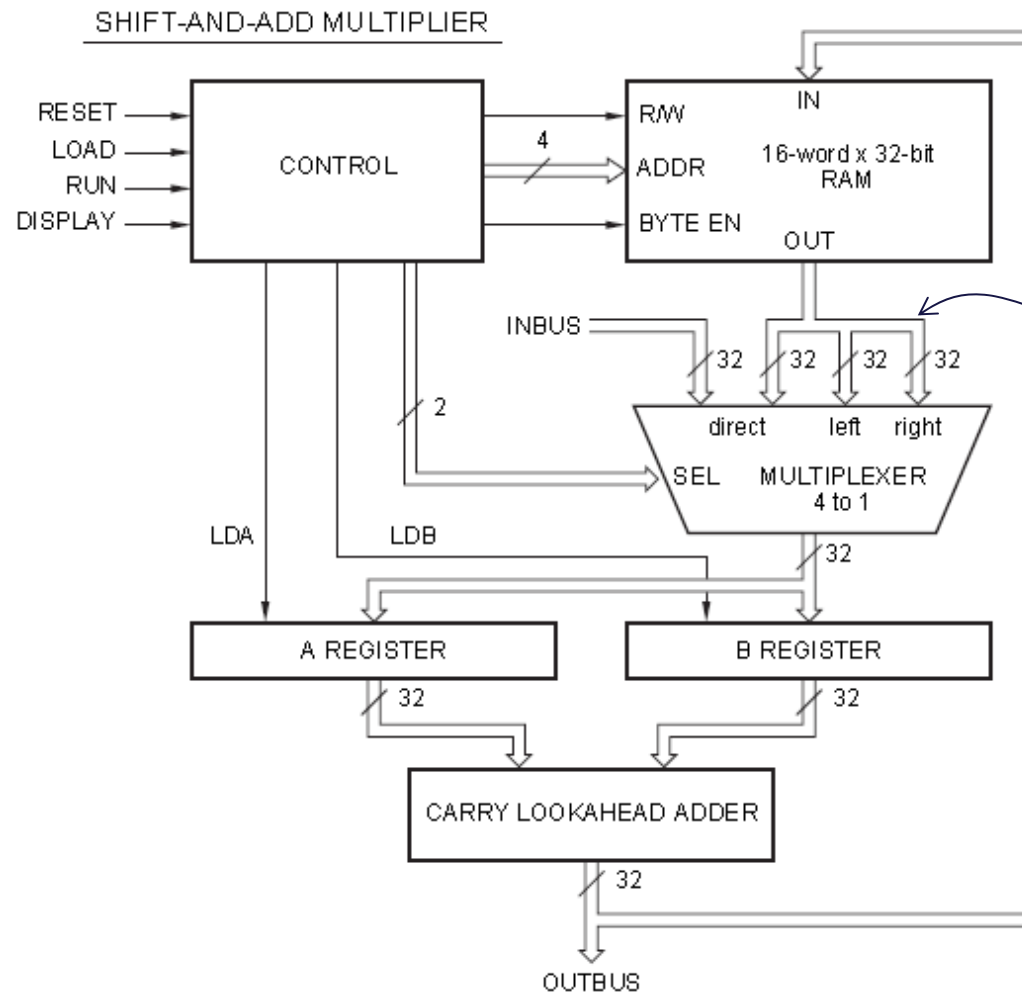
# Diagramas de blocos

Um **diagrama de blocos** contém informação sobre entradas, saídas, sub-circuitos (blocos) e ligações internas entre estes num sistema.



Um **barramento** é a coleção de 2 ou mais sinais relacionados.



# Blocos AOI e OAI

Conceptualmente, um bloco **AOI** (*And-Or-Invert*) é um circuito de 3 níveis em que portas **AND** estão no 1º nível, uma porta **OR** – no 2º nível e um **inversor** no 3º nível.

Conceptualmente, um bloco **OAI** (*Or-And-Invert*) é um circuito de 3 níveis em que portas **OR** estão no 1º nível, uma porta **AND** – no 2º nível e um **inversor** no 3º nível.



*n-input m-stack*

**n** – número de entradas nas portas do 1º nível

**m** – número de portas do 1º nível

**Exemplo:**

3-input 2-stack AOI:

  

# Implementação de funções com blocos AOI e OAI


Para implementar uma função lógica com blocos **AOI** deve-se determinar o complemento da função na forma de soma de produtos mínima.

**Exemplo:**

Implementar função  $f(x,y,z)$  com blocos AOI:  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z$

		x			
z \ xy		00	01	11	10
	0	0 <sub>0</sub>	0 <sub>2</sub>	1 <sub>6</sub>	1 <sub>4</sub>
z \ xy	1	1 <sub>1</sub>	1 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	0 <sub>5</sub>
		y			

		x			
z \ xy		00	01	11	10
	0	1 <sub>0</sub>	1 <sub>2</sub>	0 <sub>6</sub>	0 <sub>4</sub>
z \ xy	1	0 <sub>1</sub>	0 <sub>3</sub>	1 <sub>7</sub>	1 <sub>5</sub>
		y			

 

$$\overline{f(x, y, z)} = x \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{z}$$

2-input 2-stack AOI


Para implementar uma função lógica com blocos **OAI** deve-se determinar o complemento da função na forma de produto de somas mínimo.

**Exemplo:**

Implementar função  $f(x,y,z)$  com blocos OAI:

$$\overline{f(x, y, z)} = (\bar{x} + z) \cdot (x + \bar{z})$$

2-input 2-stack OAI:

 


# Descodificadores

Um **descodificador** é um circuito lógico que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas e converte entradas codificadas em saídas codificadas.

Os códigos de entrada têm normalmente **menos** bits que os códigos de saída.

 O mapeamento entre códigos é 1-1, i.e. cada código de entrada produz um diferente código de saída.





# Descodificadores binários

Um **descodificador binário n-to-2<sup>n</sup>** tem *n* entradas (com as quais pode-se representar uma das 2<sup>n</sup> combinações) e 2<sup>n</sup> saídas, das quais apenas uma pode estar ativa.

**Exemplo:** Descodificador binário 2-to-4:

EN	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

EN	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 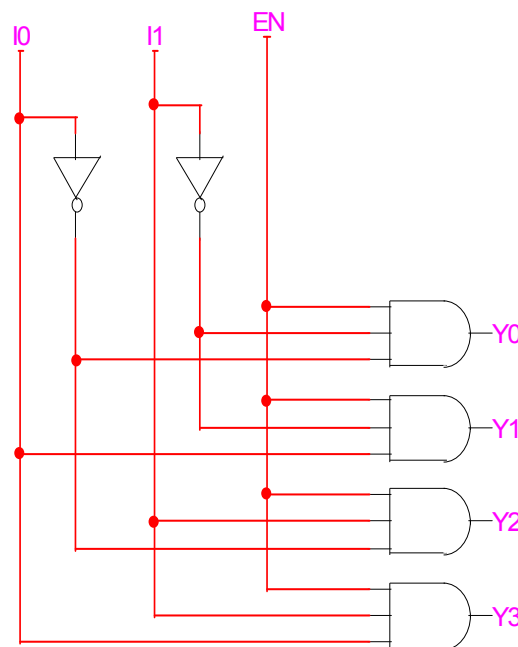

$$Y0 = EN \cdot \overline{I1} \cdot \overline{I0}$$

$$Y1 = EN \cdot \overline{I1} \cdot I0$$


$$Y2 = EN \cdot I1 \cdot \overline{I0}$$

$$Y3 = EN \cdot I1 \cdot I0$$




# Descodificadores comerciais

## 74x139 - decodificador 2-to-4 dual

 

G_L	B	A	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

## 74x138 - decodificador 3-to-8

 

G1	G2A_L	G2B_L	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1






# Descodificadores em cascata

Para descodificar palavras de código maiores pode-se usar vários descodificadores interligados.

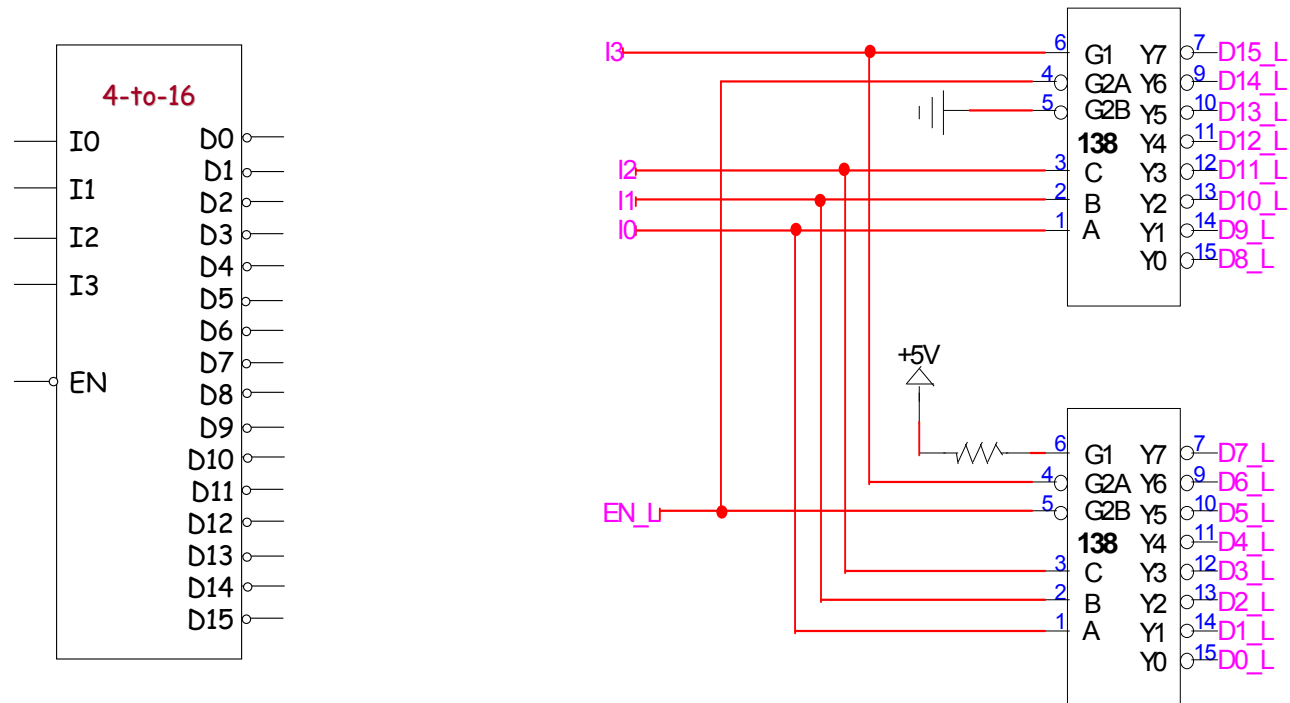**Exemplo:**


Construir um descodificador binário 4-to-16 com descodificadores 3-to-8:



# Descodificadores em cascata (cont.)

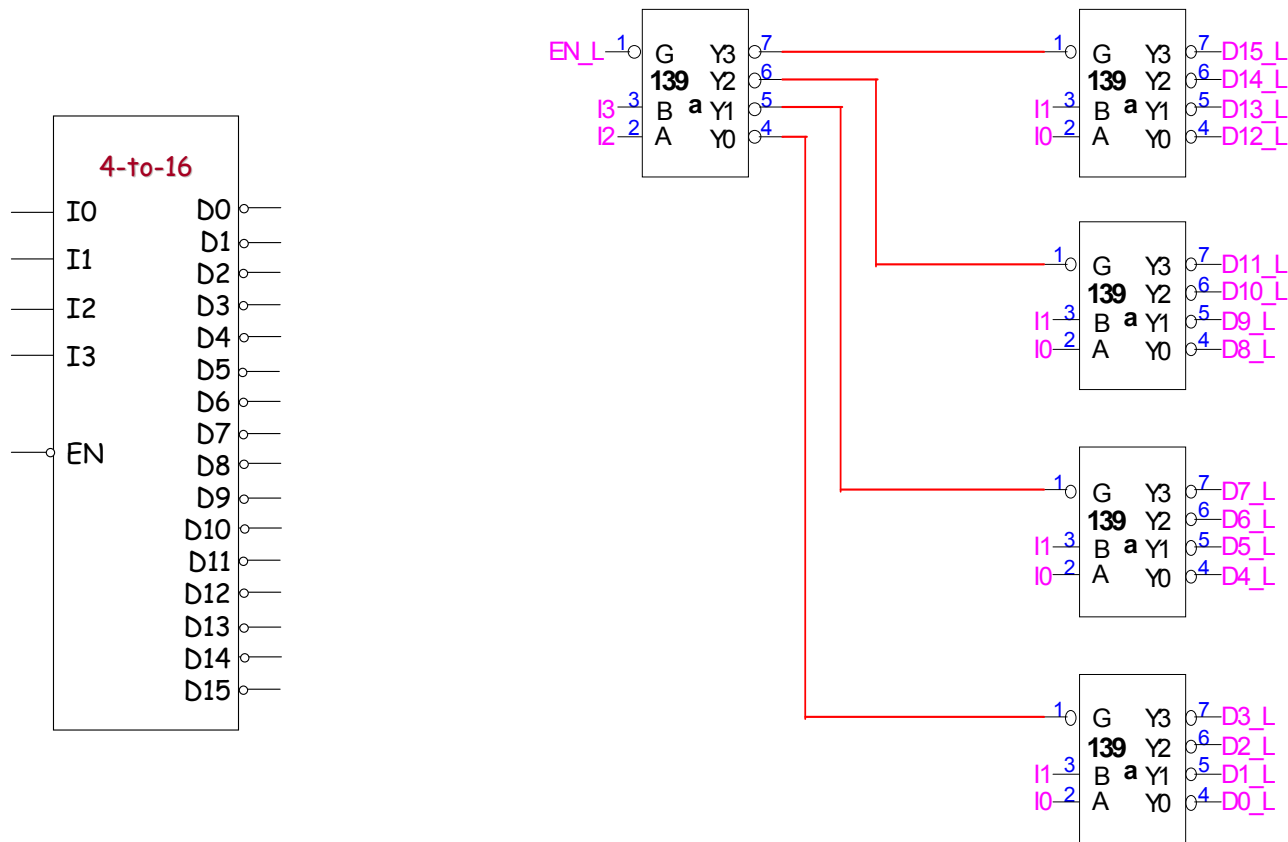Exemplo:

Construir um descodificador binário 4-to-16 com descodificadores 2-to-4:





# Descodificadores e funções lógicas

Com um decodificador binário  $n$ -to- $2^n$  e uma porta OR- $2^n$  pode-se implementar qualquer função lógica de  $n$  variáveis.




Para tal, deve-se expressar a função na 1ª forma canónica.

**Exemplo:**  $f(a,b,c) = a \cdot \bar{b} + c$

$$f(a,b,c) = \sum m(1,3,4,5,7)$$

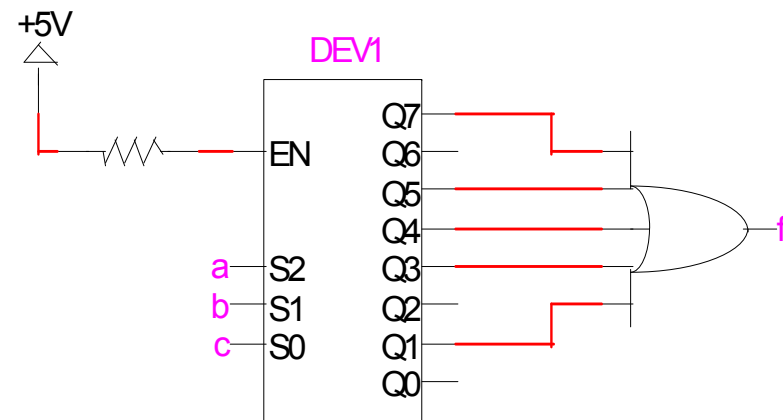 
   
# Descodificador BCD – *display* de 7 segmentos



BCD	número	segmentos individuais						
		a	b	c	d	e	f	g
0000	0	1	1	1	1	1	1	
0001	1		1	1				
0010	2	1	1		1	1		1
0011	3	1	1	1	1			1
0100	4		1	1			1	1
0101	5	1		1	1		1	1
0110	6	1		1	1	1	1	1
0111	7	1	1	1				
1000	8	1	1	1	1	1	1	1
1001	9	1	1	1	1		1	1
101x	x	x	x	x	x	x	x	x
11xx	x	x	x	x	x	x	x	x




# Exercícios

Implemente a função seguinte usando um bloco AOI e um bloco OAI.  
Explicite as dimensões mínimas destes blocos.

$$f(a,b,c) = a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot c$$

 Implemente a função  $f(a,b,c) = a + \bar{b} + c$  com um decodificador 3-to-8 e portas OR




# Codificadores

Um **codificador** é um circuito lógico que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas e converte entradas codificadas em saídas codificadas.

Os códigos de entrada têm normalmente **mais** bits que os códigos de saída.

 O mapeamento entre códigos é 1-1, i.e. cada código de entrada produz um diferente código de saída.




# Codificadores binários


Um **codificador binário  $2^n$ -to- $n$**  tem  $2^n$  entradas (das quais apenas uma pode estar ativa) e  $n$  saídas, que indicam o código binário natural da entrada ativa.

Um **codificador binário  $2^n$ -to- $n$**  pode ser construído com  $n$  portas **OR** com  $2^{n-1}$  entradas cada.

**Exemplo:** Codificador binário 4-to-2:

 

I3	I2	I1	I0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 


$$Y0 = I3 + I1$$

$$Y1 = I3 + I2$$


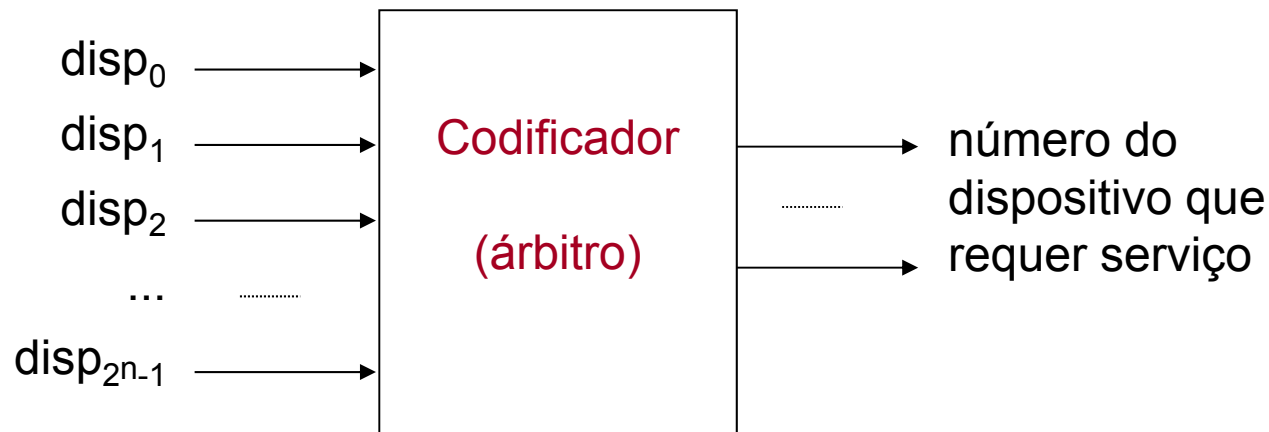
# Codificadores de prioridade

Um **codificador binário  $2^n$ -to- $n$**  só funciona corretamente se no máximo 1 entrada está ativa.



No caso do codificador 4-to-2, se ativarmos  $I_2$  e  $I_1$  na saída será gerado código "11" identificando incorretamente a entrada  $I_3$ .

$$Y_0 = I_3 + I_1$$

$$Y_1 = I_3 + I_2$$


A solução é atribuir **prioridade** às entradas tal que se aparecerem múltiplos pedidos de serviço será processado apenas aquele que tem a maior prioridade.





# Codificadores de prioridade (cont.)

 **Exemplo:** Codificador binário 4-to-2 com prioridade:




$$Y0 = I3 + \overline{I2} \cdot I1$$

$$Y1 = I3 + I2$$


$$IDLE = \overline{I3} \cdot \overline{I2} \cdot \overline{I1} \cdot \overline{I0}$$

I3	I2	I1	I0	Y1	Y0	IDLE
1	x	x	x	1	1	0
0	1	x	x	1	0	0
0	0	1	x	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1

 

# Codificadores comerciais
 
## 74x148 - codificador 8-to-3 com prioridade



EI L	I7 L	I6 L	I5 L	I4 L	I3 L	I2 L	I1 L	I0 L	A2 L	A1 L	A0 L	EO L	GS L
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0
0	1	0	x	x	x	x	x	x	0	0	1	1	0
0	1	1	0	x	x	x	x	x	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	x	x	x	x	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	x	x	x	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	x	x	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	x	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

**GS\_L** – indica que o dispositivo está ativo ( $EI\_L=0$ ) e uma das entradas está ativa (a '0')

**EO\_L (enable output)** – indica que o dispositivo está ativo ( $EI\_L=0$ ) mas nenhuma das entradas está ativa (a '0') – serve para construir codificadores em cascata




# Codificadores em cascata

Para codificar palavras de código maiores pode-se usar vários codificadores interligados.

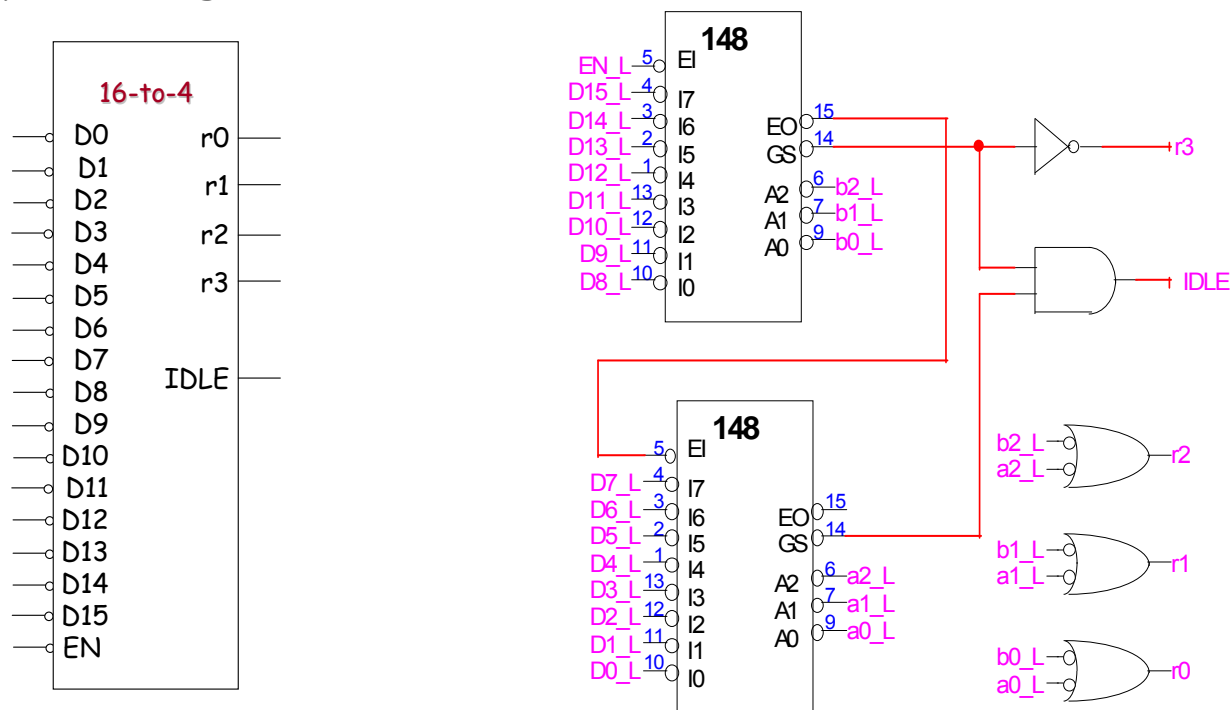
**Exemplo:**

Construir um codificador binário 16-to-4 com codificadores 8-to-3 e portas lógicas adicionais:



# Codificador de números primos

1,2,...,31  $\longrightarrow$  é primo?

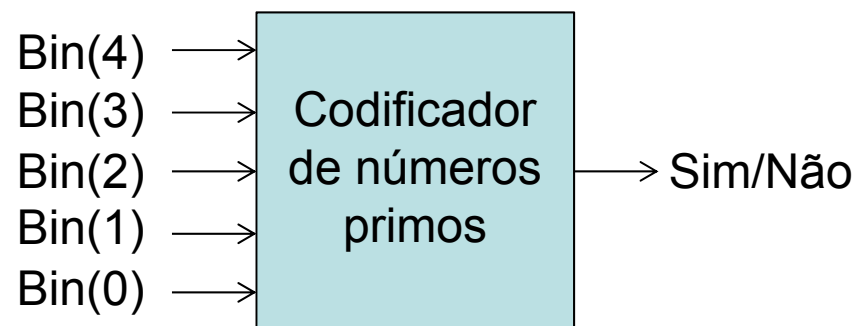


Bin	número	Sim
00000	0	0
00001	1	0
00010	2	1
00011	3	1
00100	4	0
00101	5	1
00110	6	0
00111	7	1
01000	8	0
01001	9	0
...	...	...
11111	31	1


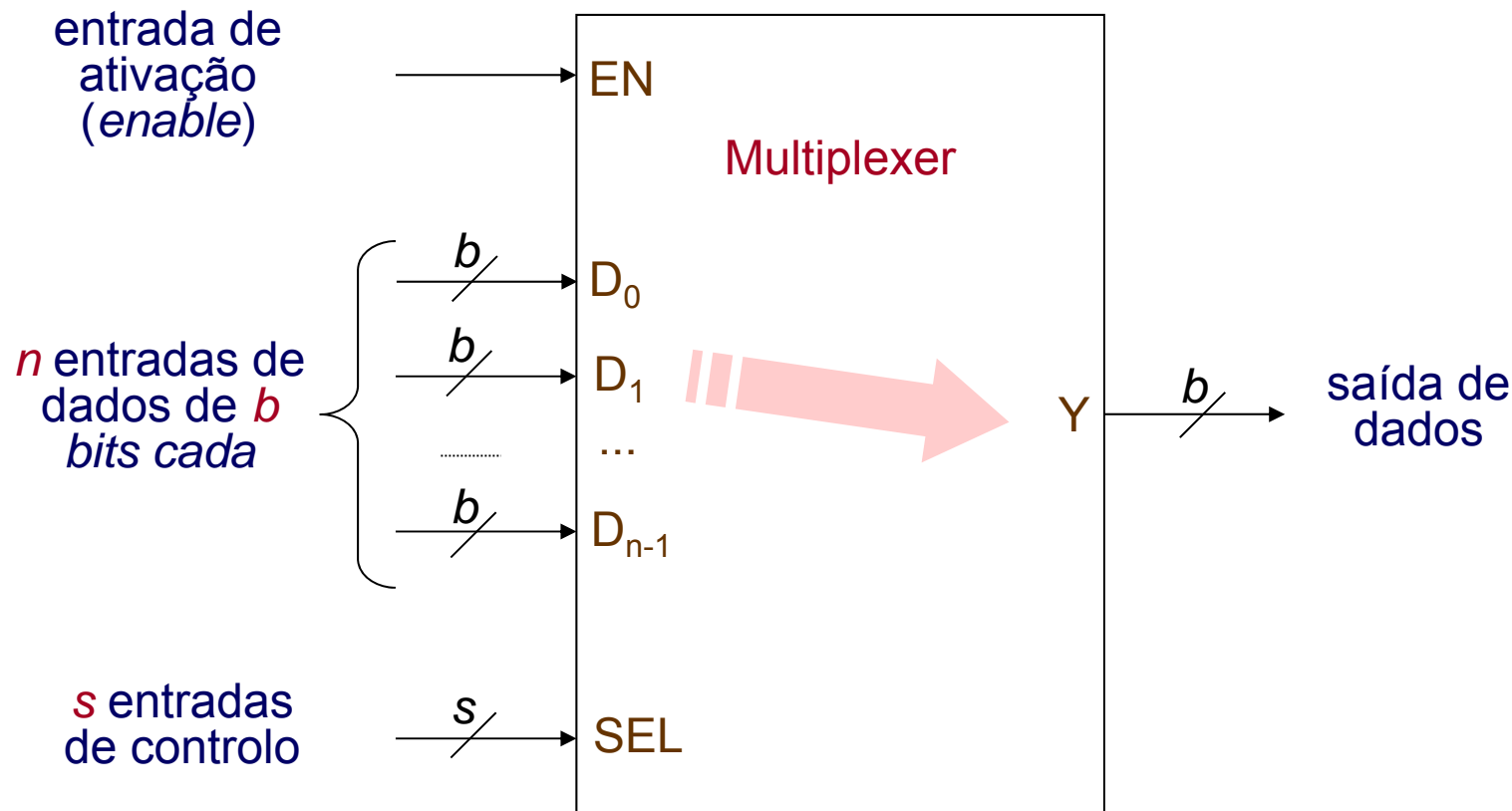
# Multiplexers

Um **multiplexer** encaminha dados de uma das  $n$  fontes para a única saída. A fonte é selecionada com base em  $s = \lceil \log_2(n) \rceil$  entradas de controlo.



# Multiplexers (cont.)


Equação de saída de um multiplexer n:1:  
( $m_j$  – termo mínimo j das entradas de controlo)

$$Y = \sum_{j=0}^{n-1} EN \cdot m_j \cdot D_j$$

**Exemplo:** Multiplexer 2:1:

EN	SEL	D1	D0	Y
0	x	x	x	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

EN	SEL	Y
0	x	0
1	0	D0
1	1	D1

 


$$Y = EN \cdot \overline{SEL} \cdot D0 + EN \cdot SEL \cdot D1$$




# Multiplexers comerciais

**74x153** - multiplexer 4:1 dual

 


GA_L	GB_L	S1	S0	YA	YB
0	0	0	0	A0	B0
0	0	0	1	A1	B1
0	0	1	0	A2	B2
0	0	1	1	A3	B3
0	1	0	0	A0	0
0	1	0	1	A1	0
0	1	1	0	A2	0
0	1	1	1	A3	0
1	0	0	0	0	B0
1	0	0	1	0	B1
1	0	1	0	0	B2
1	0	1	1	0	B3
1	1	x	x	0	0

**74x151** - multiplexer 8:1 de 1 bit

 

EN_L	C	B	A	Y	W_L
1	x	x	x	0	1
0	0	0	0	D0	$\overline{D0}$
0	0	0	1	D1	$\overline{D1}$
0	0	1	0	D2	$\overline{D2}$
0	0	1	1	D3	$\overline{D3}$
0	1	0	0	D4	$\overline{D4}$
0	1	0	1	D5	$\overline{D5}$
0	1	1	0	D6	$\overline{D6}$
0	1	1	1	D7	$\overline{D7}$

**74x157** - multiplexer 2:1 de 4 bits

 

EN_L	SEL	QD	QC	QB	QA
1	x	0	0	0	0
0	0	D0	C0	B0	A0
0	1	D1	C1	B1	A1




# Multiplexers em cascata

Multiplexers maiores podem ser implementados colocando multiplexers mais pequenos em cascata.

**Exemplo:**

Construir um multiplexer 8:1:

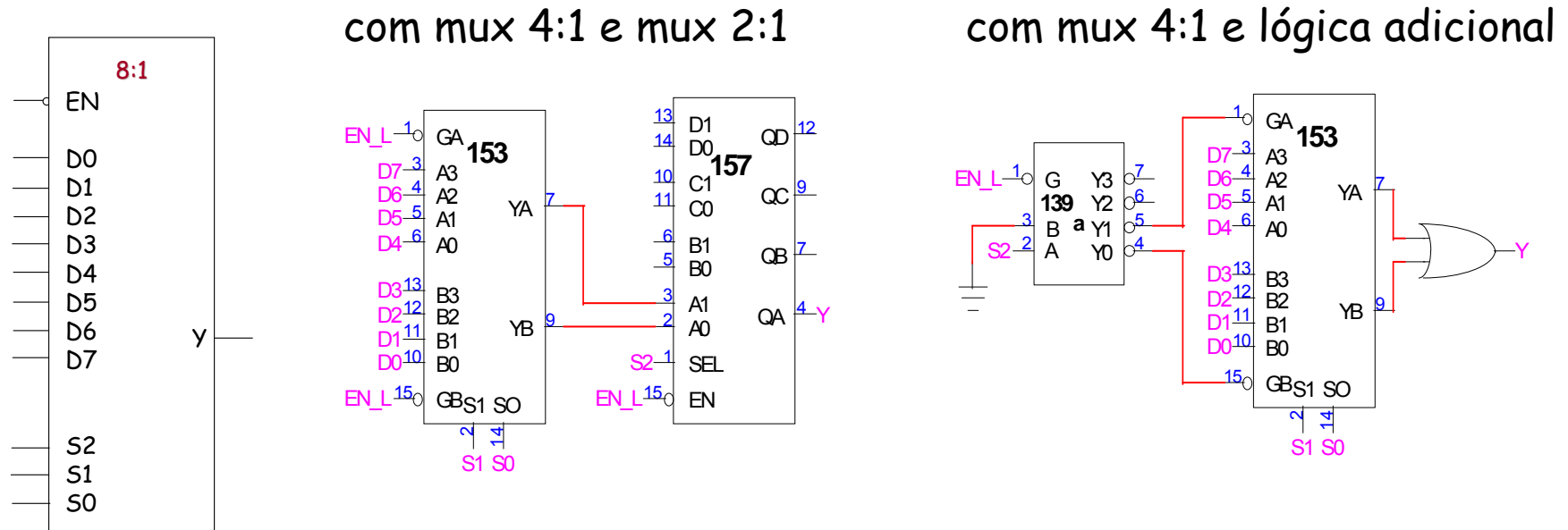




# Multiplexers em cascata

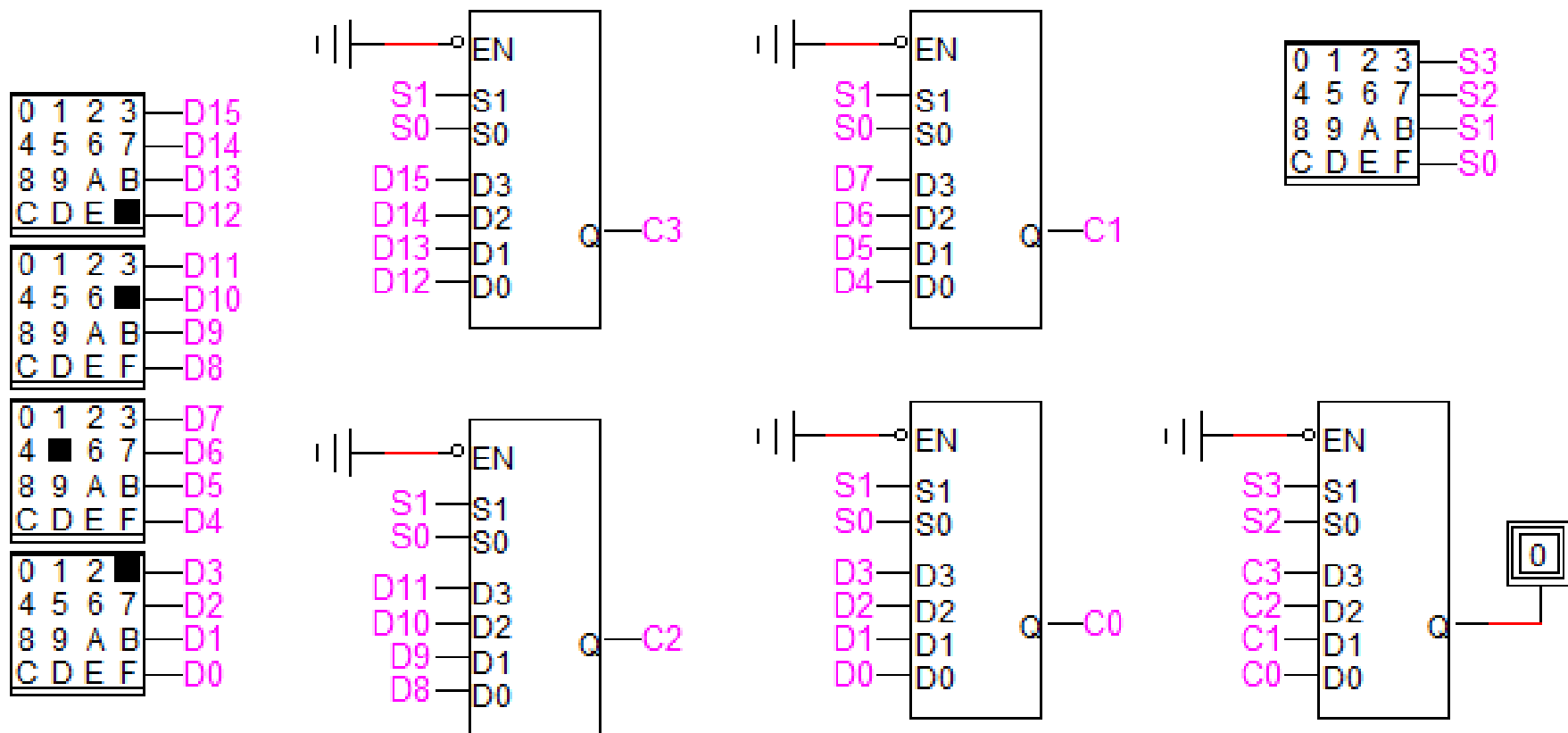
Exemplo:

Construir um multiplexer 16:1 com multiplexers 4:1.



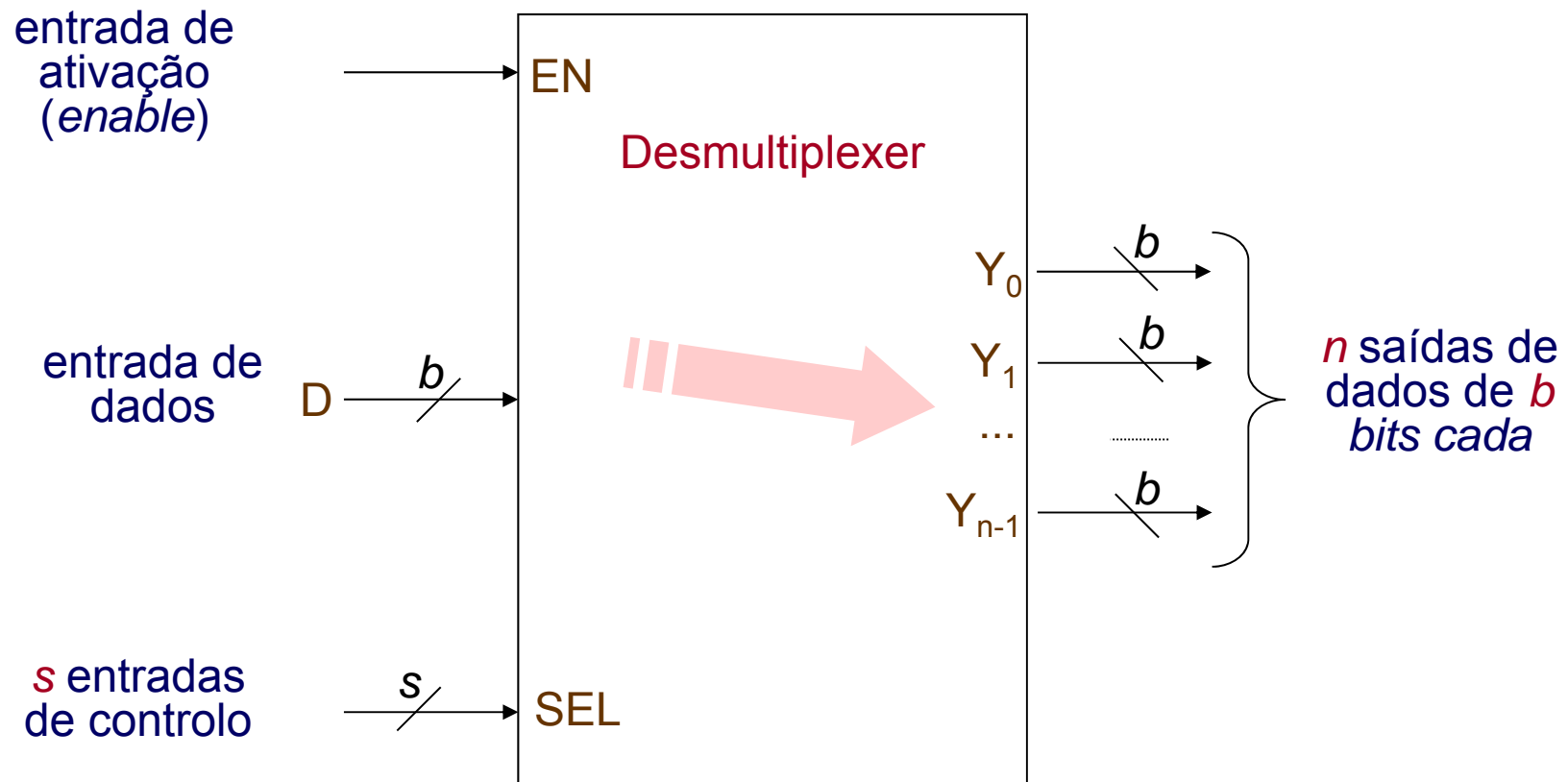
# Desmultiplexers

Um **desmultiplexer** encaminha uma única entrada de dados para uma das  $n$  saídas. A saída é selecionada com base em  $s = \lceil \log_2(n) \rceil$  entradas de controlo.


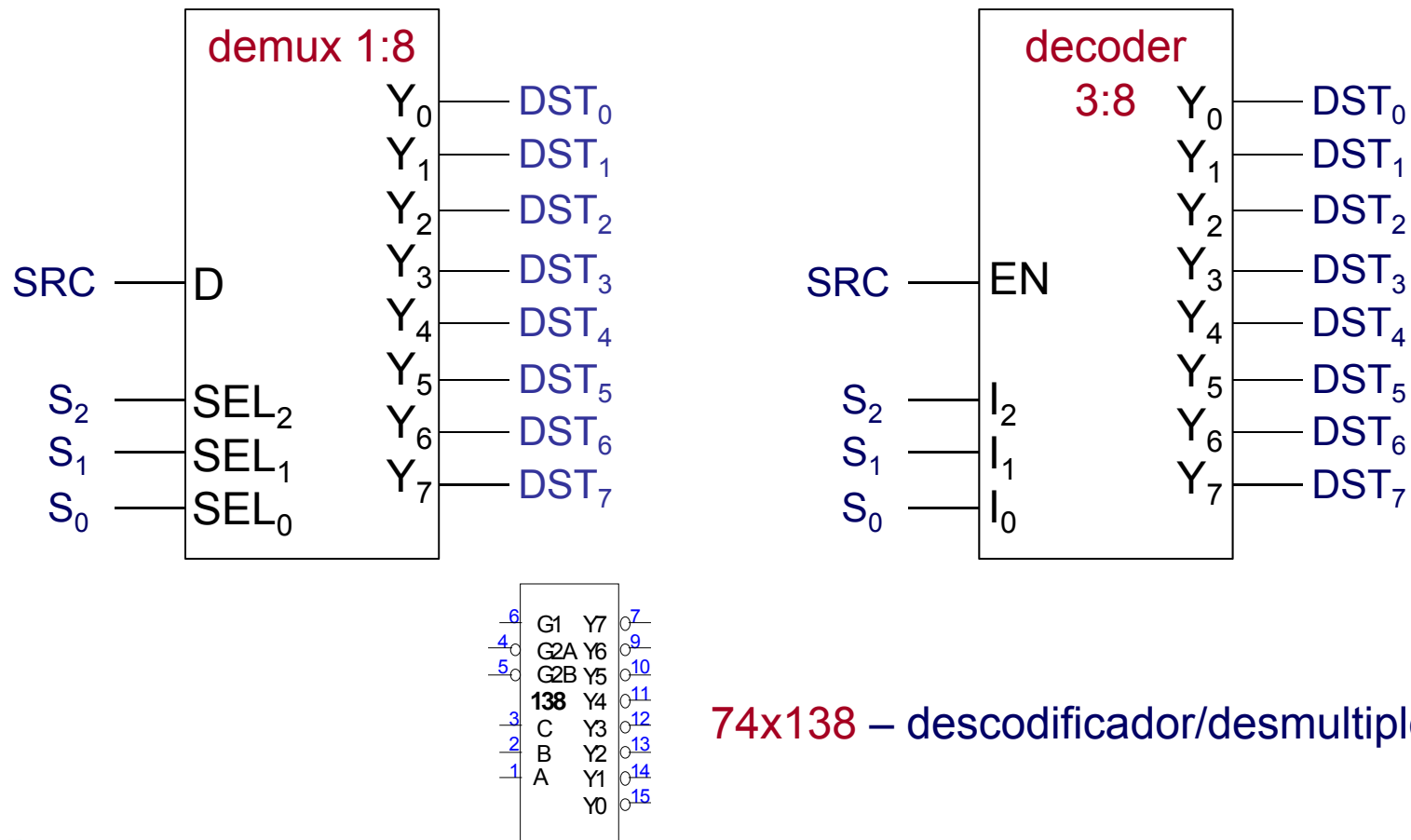
# Desmultiplexers (cont.)

Um decodificador binário com entradas de habilitação (*enable*) pode ser usado como circuito de desmultiplexagem.




74x138 – decodificador/demultiplexer


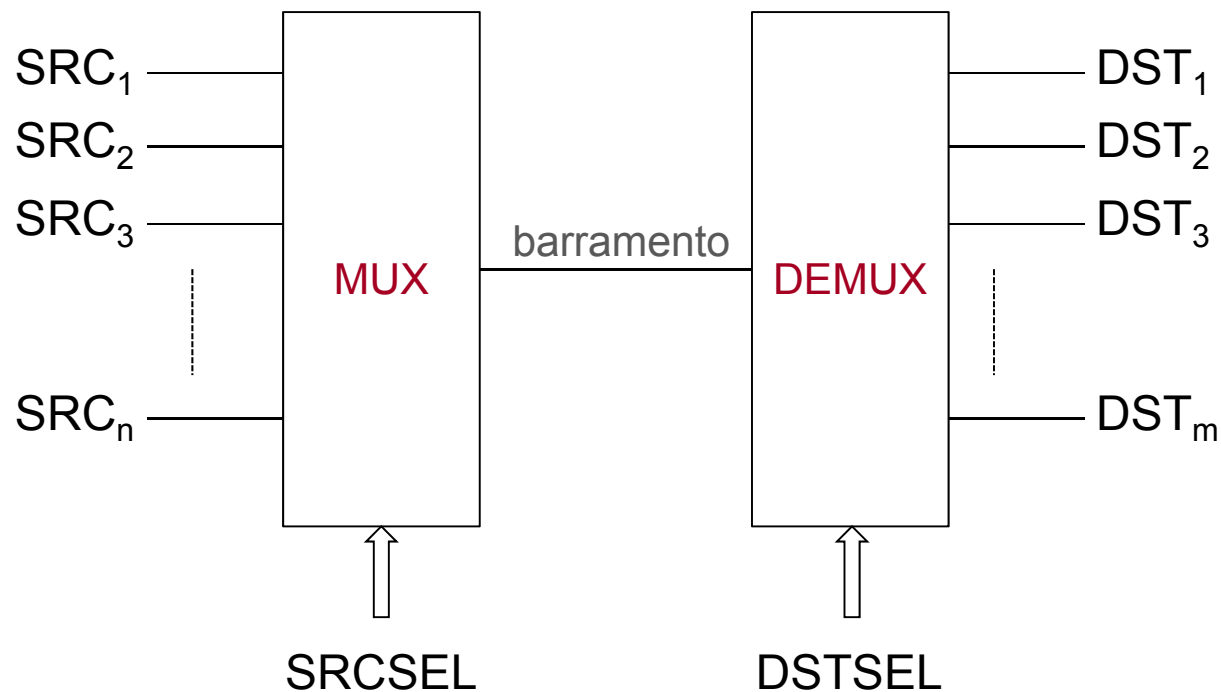
# Uso comum de multiplexers e desmultiplexers

Multiplexers e desmultiplexers desempenham funções importantes em circuitos de comutação.




# Multiplexers e funções lógicas

Com um multiplexer  $2^n:1$  e constantes 0 e 1 pode-se implementar qualquer função lógica de  $n$  variáveis.




Com um multiplexer  $2^{n-1}:1$ , constantes 0 e 1 e portas NOT pode-se implementar qualquer função lógica de  $n$  variáveis.

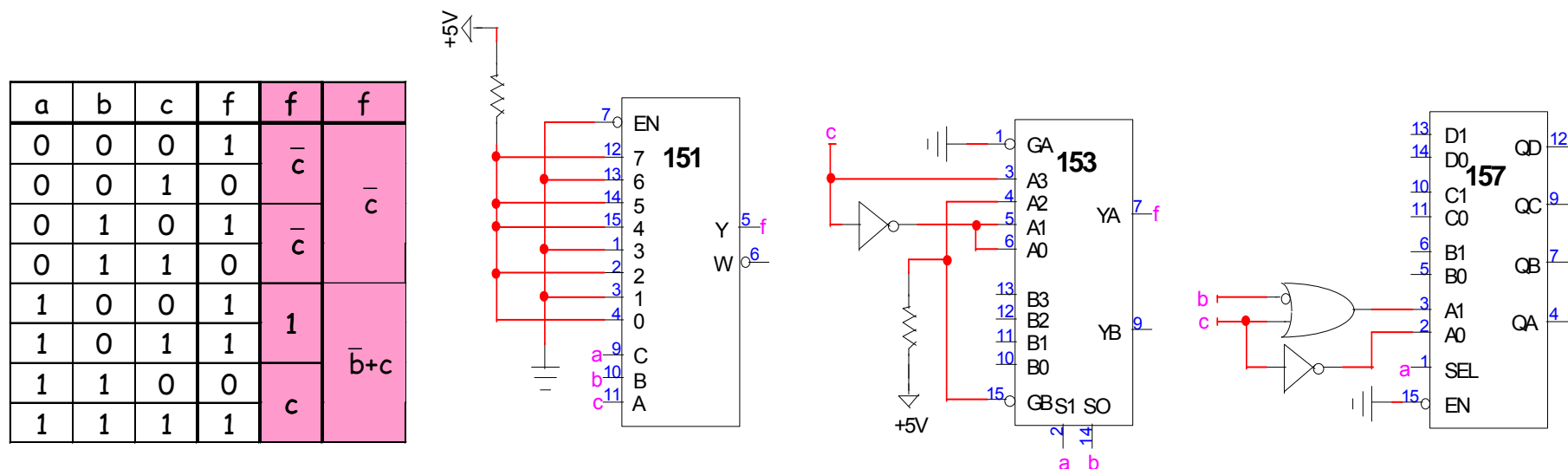**Exemplos:**  $f(a,b,c) = a \cdot \bar{b} + a \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{c}$


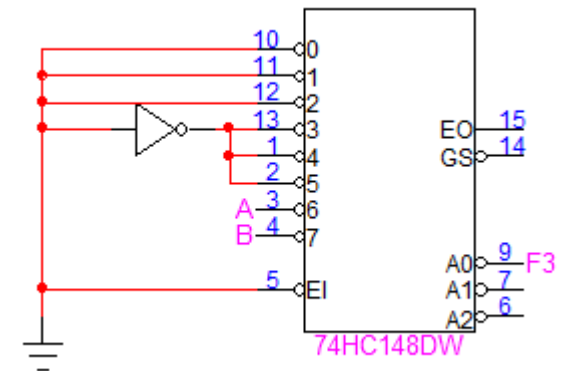  
# Exercícios

Analise os circuitos seguintes e determine a expressão mais simples para as funções em termos do operador NAND.



# Exercícios (cont.)

Projete um codificador 10:4 em cujas entradas podem aparecer palavras de código *1-out-of-10* e cujas saídas representam o código BCD da entrada ativada.

Projete um circuito que converte palavras de código de Gray de 3 bits em código binário natural.




# Exercícios (cont.)

Um *barrel shifter* de 4 bits é um circuito lógico combinatório que tem 4 entradas de dados, 4 saídas de dados e 2 entradas de controlo. A palavra de saída é igual à palavra de entrada “rodada” tantas posições quantas especificadas pelas entradas de controlo. Por exemplo se a palavra de entrada for ABCD e as entradas de controlo forem  $10_2$ , a palavra de saída será CDAB. Projete um *barrel shifter* de 4 bits usando blocos lógicos que conhece.

Implemente a função  $f(a,b,c) = a + \bar{b} + c$  com:

 - a) um multiplexer 4:1 e constantes 0 e 1;
- b) um multiplexer 2:1 e lógica adicional.






# Buffers 3-state

Para além de estados elétricos **LOW** e **HIGH** existe um terceiro estado - **alta impedância (Z)** que representa uma resistência infinita.

Uma saída com 3 estados possíveis chama-se **saída three-state** (ou **tri-state**).


Dispositivos **3-state** têm uma entrada adicional de ativação (**enable**).

## Buffer 3-state

 

OE_L	a	f
0	0	0
0	1	1
1	x	Z

OE_L	f
0	a
1	Z

 

O estado Z permite ligar mais que um dispositivo **3-state** ao mesmo ponto, desde que apenas um tenha a sua saída ativa em cada instante.


Para tal dispositivos **3-state** são projetados a maneira de entrarem no estado Z mais rapidamente do que saírem do mesmo:

$$\begin{aligned} t_{pLZ} &< t_{pZL} & t_{pLZ} &< t_{pZH} \\ t_{pHZ} &< t_{pZH} & t_{pHZ} &< t_{pZL} \end{aligned}$$




# Aplicação dos buffers 3-state

- Linhas bidirecionais:

 


- Ligação de vários sinais a uma linha:

 


# Multiplexagem com buffers 3-state

Com portas 3-state pode-se construir multiplexers “baratos”.


**Exemplos:** Multiplexer 2:1:

 


SEL	Y
0	D0
1	D1

 

**Multiplexer 4:1:**

 


EN_L	S1	S0	Y
1	x	x	0
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3

 


# Dispositivos 3-state comerciais

**74x541** – buffer 3-state octal

 

G1 L	G2 L	Y
1	x	Z
x	1	Z
0	0	A

 **74x245** – transmissor/recetor de 8 bits




G L	DIR	A	B
1	0	Z	x
1	1	x	Z
0	0	B	B
0	1	A	A



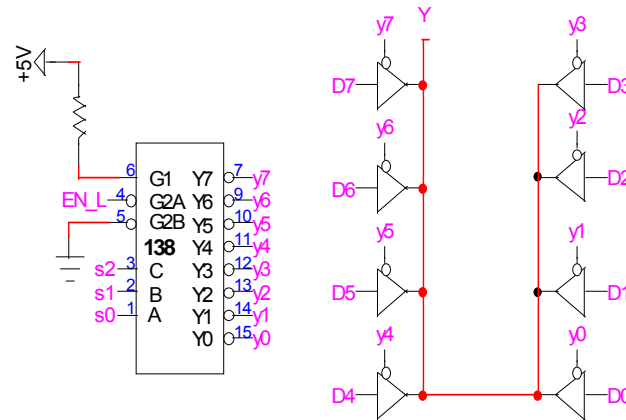
# Exercícios

Construa um multiplexer 8:1 com um decodificador e *buffers* 3-state.



# Exercícios (cont.)

Que problema tem o circuito da figura?

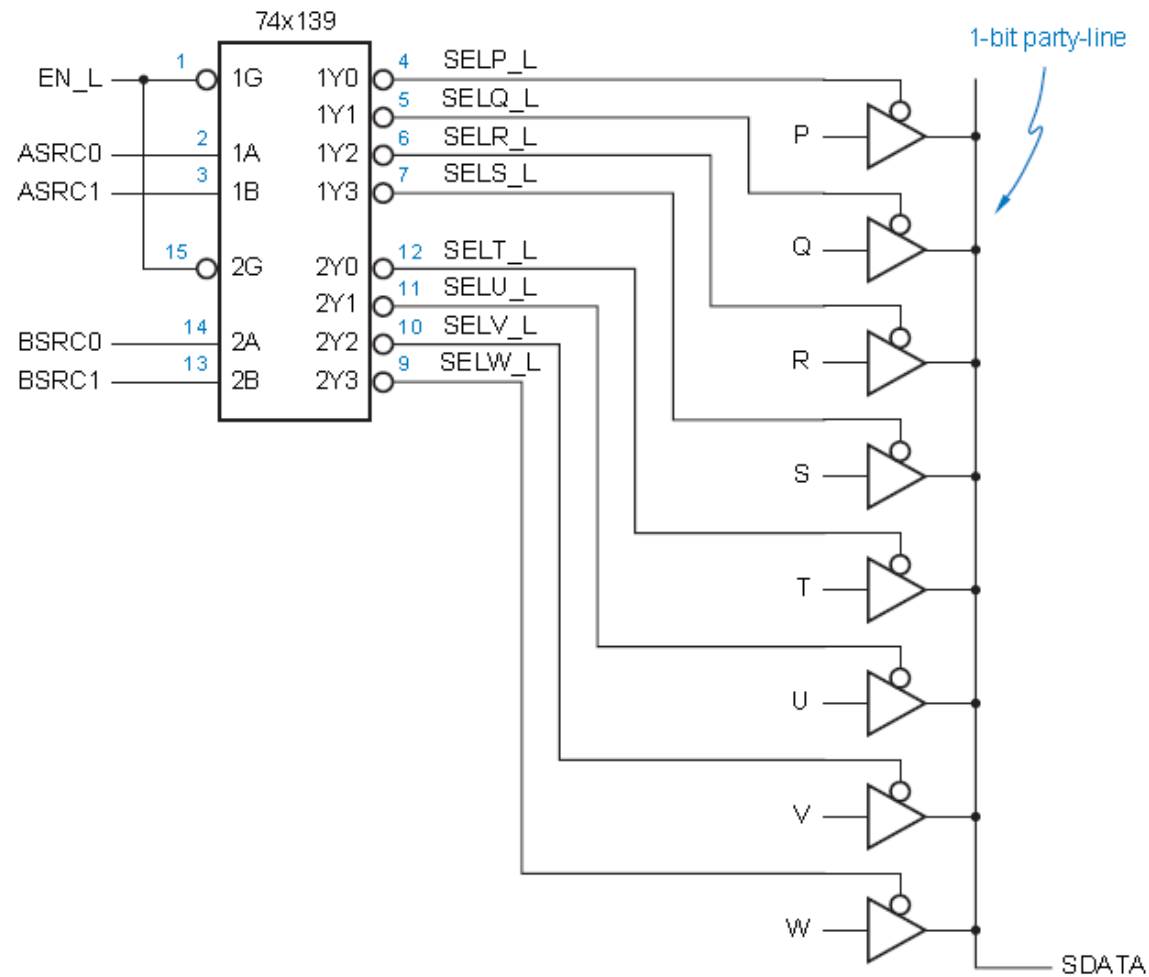

# Exercícios (cont.)

Qual é a função do circuito seguinte?

