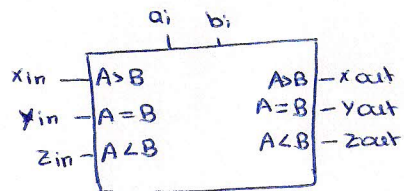
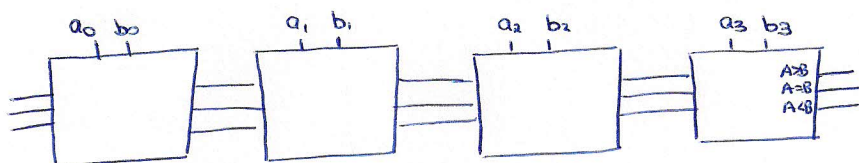


1 Comparador para 2 palavras A, B de n bits
Solução do tipo iterativo



Entradas $\rightarrow x_{in}, y_{in}, z_{in}, a_i, b_i$
Saídas $\rightarrow x_{out}, y_{out}, z_{out}$

A entrada y_{in} é tratada separadamente

bit i bit i+1
se $a_i = b_i$
 $a_{i+1} > b_{i+1} \rightarrow A > B$
 $a_{i+1} = b_{i+1} \rightarrow A = B$
 $a_{i+1} < b_{i+1} \rightarrow A < B$

se $a_i > b_i$
 $a_{i+1} > b_{i+1} \rightarrow A > B$
 $a_{i+1} = b_{i+1} \rightarrow A > B$
 $a_{i+1} < b_{i+1} \rightarrow A < B$

se $a_i < b_i$
 $a_{i+1} > b_{i+1} \rightarrow A > B$
 $a_{i+1} = b_{i+1} \rightarrow A < B$
 $a_{i+1} < b_{i+1} \rightarrow A < B$

$y_{out} \rightarrow A = B$

y_{in}	a_i	b_i	y_{out}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Quando $y_{in} = 0$, significa que os bits menos significativos são diferentes e $a_i \neq b_i = 0$ não iguais
 $\rightarrow y_{out} = 0$

Quando $y_{in} = 1$, significa que os bits menos significativos são iguais e $a_i \neq b_i = 0$
 $\rightarrow y_{out} = 1$

$$y_{out} = y_{in} a_i' b_i + y_{in} a_i b_i$$

$$= y_{in} (a_i b_i + a_i' b_i)$$

$$= y_{in} (a_i \oplus b_i)'$$

a	b	$(a \oplus b)$	$(a \oplus b)'$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

x_{in}	z_{in}	a_i	b_i	x_{out}	z_{out}
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

Nunca ocorre

$x_{in} = 1 \rightarrow A > B$
 $z_{in} = 1 \rightarrow A < B$

x_{in}	z_{in}	
0	0	$A = B$
0	1	$A < B$
1	0	$A > B$
1	1	x

Mapas de Karnaugh

x_{in} $a_i b_i$	00	01	11	10
00	0	0	x	1
01	0	0	x	0
11	0	1	x	1
10	1	1	x	1

$$x_{out} = x_{in} b_i' + a_i b_i + x_{in} a_i$$

z_{in} $a_i b_i$	00	01	11	10
00	0	1	x	0
01	1	1	x	1
11	0	1	x	0
10	0	0	x	0

$$z_{out} = a_i' b_i + z_{in} a_i' + z_{in} b_i$$