

Trabalho prático N.º 4

Objetivos

- Configurar e usar os portos de I/O do PIC32 em linguagem C.
- Implementar um sistema de visualização com dois *displays* de 7 segmentos.

Introdução

A configuração e utilização dos portos de I/O do PIC32, em linguagem C, fica bastante facilitada se se utilizarem estruturas de dados para a definição de cada um dos bits dos registos a que se pode aceder. Por exemplo, para o registo **TRIS** associado ao porto **RE**, pode ser declarada uma estrutura com 8 campos (o número de bits real do porto **RE** no PIC32MX795F512H), cada um deles com a dimensão de 1 bit¹:

```
struct {
    unsigned int TRISE0 : 1;    // 1-bit field (least significant bit)
    unsigned int TRISE1 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE2 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE3 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE4 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE5 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE6 : 1;    // ...
    unsigned int TRISE7 : 1;    // 1-bit field (most significant bit)
} __TRISEbits_t;
```

A partir desta declaração pode ser criada uma instância da estrutura, por exemplo, **TRISEbits**:

```
__TRISEbits_t TRISEbits; // TRISEbits é uma instância de __TRISEbits_t
```

O acesso a um bit específico da estrutura pode então ser feito através do nome da instância seguido do nome do membro, separados pelo carácter "." (e.g. **TRISEbits.TRISE7**). Por exemplo, a configuração dos bits 2 e 5 do porto **RE** (**RE2** e **RE5**) como entrada e saída, respetivamente, pode ser feita com as duas seguintes instruções em linguagem C:

```
TRISEbits.TRISE2 = 1;    // RE2 configured as input
TRISEbits.TRISE5 = 0;    // RE5 configured as output
```

Seguindo esta metodologia, podem ser declaradas estruturas que representem todos os registos necessários para a leitura, a escrita e a configuração de um porto. Tomando ainda como exemplo o porto **RE**, para além do registo **TRIS**, temos ainda os registos **LAT** (constituído pelos bits **LATE7** a **LATE0**) e **PORT** (constituído pelos bits **RE7** a **RE0**):

```
struct {
    unsigned int RE0 : 1;
    unsigned int RE1 : 1;
    unsigned int RE2 : 1;
    unsigned int RE3 : 1;
    unsigned int RE4 : 1;
    unsigned int RE5 : 1;
    unsigned int RE6 : 1;
    unsigned int RE7 : 1;
} __PORTEbits_t;

struct {
    unsigned int LATE0 : 1;
    unsigned int LATE1 : 1;
    unsigned int LATE2 : 1;
    unsigned int LATE3 : 1;
    unsigned int LATE4 : 1;
    unsigned int LATE5 : 1;
    unsigned int LATE6 : 1;
    unsigned int LATE7 : 1;
} __LATEbits_t;
```

Sendo a instanciação destas estruturas:

```
__PORTEbits_t PORTEbits;
__LATEbits_t LATEbits;
```

¹ A forma como as estruturas de dados que definem campos do tipo bit são declaradas depende do compilador usado. A que se apresenta é a adequada para o compilador (gcc) usado nas aulas práticas.

Do mesmo modo que se fez anteriormente para o registo **TRISE**, pode referenciar-se, de forma isolada, um porto de 1 bit, usando a instância **PORTEbits** para os bits configurados como entrada ou **LATEbits** para os bits configurados como saída. Por exemplo, para atribuir à variável "**abc**" o valor do porto **RE2** pode fazer-se:

```
abc = PORTEbits.RE2; // atribui a "abc" o valor lido do porto configurado
                      // como entrada: abc=0x00000001 ou abc=0x00000000
```

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos de um porto de I/O de 1 bit no PIC32. Nesse esquema, para além dos registos **TRIS** e **LAT**, destacam-se ainda os dois flip-flops S1 e S2 presentes no caminho do porto para efeitos de leitura. Esses *flip-flops*, em conjunto, formam um *shift register* de duas posições que visa a sincronização do sinal externo que se pretende ler, com o instante de leitura do CPU. Estes dois *flip-flops* impõem um atraso de, até, dois ciclos de relógio na propagação do sinal externo até ao barramento de dados do CPU ("data line").

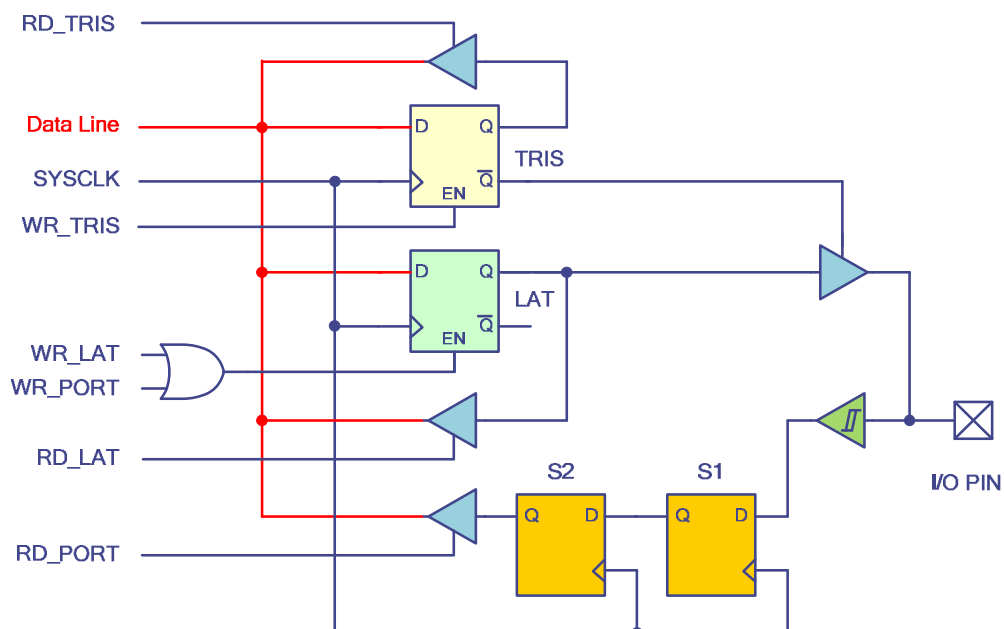


Figura 1. Diagrama de blocos simplificado de um porto de I/O no PIC32.

Para a manipulação dos valores a enviar para os portos configurados como saída devem sempre usar-se os registos **LATx** (ver explicação fornecida em anexo). Exemplos:

a) Atribuição do valor '1' ao bit 3 do porto B:

```
LATBbits.LATB3 = 1;
```

b) Leitura do porto **RE2** (bit 2 do porto E) e a sua escrita no bit 5 do porto B:

```
LATBbits.LATB5 = PORTEbits.RE2;
```

c) Inversão do valor de um porto de saída (por exemplo bit 0 do porto D):

```
LATDbits.LATD0 = !LATDbits.LATD0;
```

A forma como as estruturas de dados estão organizadas permite também o acesso a um dado registo (para ler ou escrever) tratando-o como uma variável de tipo inteiro, i.e., 32 bits (a descrição da estrutura feita acima não contempla esta possibilidade). Por exemplo, a

configuração dos portos **RE3** a **RE1** como saída, e do porto **RE0** como entrada pode fazer-se do seguinte modo:

```
TRISE = (TRISE & 0xFFFF0) | 0x0001; // RE3 a RE1 configurados como saídas
                                     // RE0 configurado como entrada
```

Do mesmo modo, se se pretender alterar os portos **RE3** e **RE2**, colocando-os a 1 e 0, respetivamente, sem alterar o valor de **RE1** (nem qualquer outro dos restantes), pode fazer-se²:

```
LATE = (LATE & 0xFFF3) | 0x0008; // RE3=1; RE2=0; RE1 mantém o valor
```

Ficheiro **detpic32.h**

As declarações de todas as estruturas, bem como as respetivas instanciações, estão já feitas no ficheiro "**p32mx795f512h.h**" que é automaticamente incluído pelo ficheiro "**detpic32.h**". Logo, este último ficheiro deve ser incluído em todos os programas a escrever em linguagem C para a placa DETPIC32. Nesse ficheiro estão declaradas estruturas de dados para todos os registos de todos os portos do PIC32, bem como para todos os registos de todos os outros periféricos. Estão também feitas as necessárias associações entre os nomes das estruturas de dados que representam esses registos e os respetivos endereços de acesso.

Está igualmente definida no ficheiro "**detpic32.h**" a frequência de funcionamento do *core* MIPS da placa DETPIC32 (previamente configurada para 40MHz):

```
#define FREQ 40000000 // 40 MHz
```

É boa prática de programação usar o símbolo **FREQ** em vez de usar a constante **40000000** (ou usar **FREQ/2** em vez de **20000000**) diretamente no código C. Deste modo bastará recompilar o código se algum dia a frequência do *core* for alterada (a frequência máxima possível, na versão usada na placa DETPIC32, é 80MHz). O símbolo **PBCLK** (que é igual a **FREQ/2**), também está definido:

```
#define PBCLK (FREQ / 2)
```

Exemplo de programa para configuração e manipulação dos portos

O objetivo do programa seguinte é fazer o *toggle* do bit 0 do porto D (porto ao qual está ligado um LED na placa DETPIC32) a uma frequência de 1 Hz (usando a função **delay()** já apresentada na aula anterior):

```
#include <detpic32.h>

void main(void)
{
    LATDbits.LATD0 = 0; // The initial value should be set
                       // before configuring the port as output
    TRISDbits.TRISD0 = 0; // RD0 configured as output
    while(1)
    {
        delay(500); // half period = 0.5s
        LATDbits.LATD0 = !LATDbits.LATD0;
    }
}
```

² O compilador gcc permite especificar constantes em binário, usando o prefixo 0b. Por exemplo, 0x13 é o mesmo que 0b10011. Em alguns casos, especificar as constantes em binário (desde que não tenham muitos bits!) pode tornar o programa mais fácil de entender.

Notas importantes:

- A escrita num porto configurado como entrada não tem qualquer consequência. O valor é escrito no *flip-flop* LAT associado ao porto mas não fica disponível no exterior uma vez que é barrado pela porta *tri-state* que se encontra na saída e que está em alta impedância (ver Figura 1).
- A configuração como saída de um porto que deveria estar configurado como entrada (e que tem um dispositivo de entrada associado) pode, em algumas circunstâncias, destruir esse porto. É, assim, muito importante que a configuração dos portos seja feita com grande cuidado.
- Após um *reset* (ou após *power-up*) os portos do PIC32 ficam todos configurados como entradas.

Trabalho a realizar

1. Edite, compile e teste o exemplo de geração de um sinal periódico com frequência de 1Hz apresentado acima. Note:
 - o nome do ficheiro não pode ter espaços ou caracteres especiais
 - o nome do ficheiro tem que ter a extensão ".c" (exemplo: **prog.c**)
 - a compilação é feita através do comando: **pcompile nome_ficheiro.c**
2. Implemente, em linguagem C, um contador crescente, atualizado a uma frequência de 4Hz. O resultado deverá ser observado nos 4 LEDs já montados na sua placa e ligados aos portos **RE0** a **RE3**.

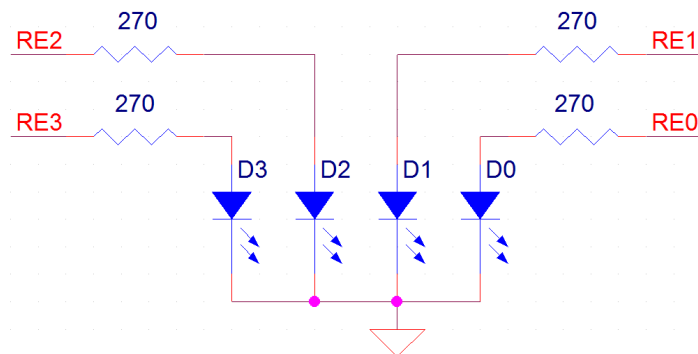


Figura 2. Ligação de 4 LEDs a portos do PIC32.

3. Pretende-se agora interagir com o sistema de visualização já montado anteriormente na sua placa (Figura 3).

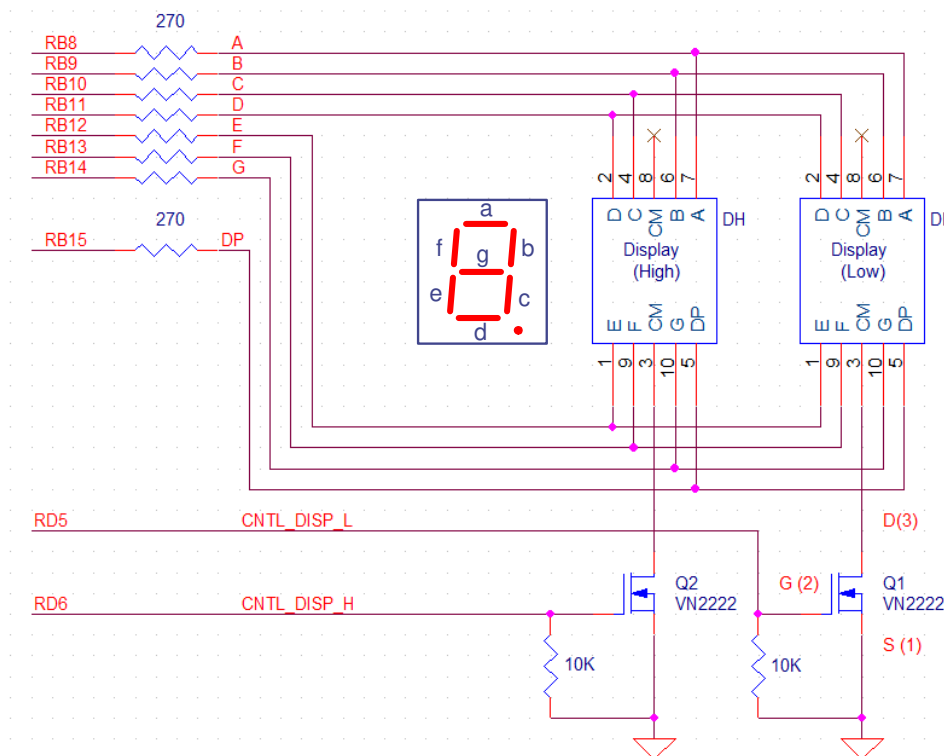


Figura 3. Ligação de dois *displays* de 7 segmentos ao porto B do PIC32.

Para isso, faça um programa que configure os portos **RB8** a **RB15**, **RD5** e **RD6** como saídas, que selecione apenas o "display low" (**RD5=1**, i.e. "**CNTL_DISP_L**"=1, e **RD6=0**) e, em ciclo infinito, execute as seguintes tarefas:

- Ler um carácter do teclado e esperar que seja digitada uma letra entre 'a' e 'g' (ou 'A' e 'G') ou o carácter '.'. Use o *system call* `getChar()`.
- Escrever no porto B a combinação binária que ative apenas o segmento do *display* correspondente ao carácter lido; note que a Figura 3 contém a informação de qual o porto que corresponde a cada segmento: por exemplo, o segmento A está ligado ao porto **RB8**.

Teste o programa para todos os segmentos e repita o procedimento para o "display high" (**RD6=1** e **RD5=0**).

4. Selecionando em sequência o "display low" e o "display high" envie para os portos **RB8** a **RB14**, em ciclo infinito e com uma frequência de 1 Hz, a sequência binária que ativa os segmentos do *display* pela ordem a, b, c, d, e, f, g, a, ...; o período de 1s deve ser obtido através da função `delay()`.

```
void main(void)
{
    unsigned char segment;
    LATDbits.LATD6 = 1; // display high active
    LATDbits.LATD5 = 0; // display low inactive
    // configure RB8-RB14 as outputs
    // configure RD5-RD6 as outputs
    while(1)
    {
        LATDbits.LATD6 = !LATDbits.LATD6; //
        LATDbits.LATD5 = !LATDbits.LATD5; // toggle display selection
        segment = 1;
        for(i=0; i < 7; i++)
        {
            // send "segment" value to display
            // wait 1 second
            segment = segment << 1;
        }
    }
}
```

5. A inicialização dos portos **RD6** e **RD5** (a '1' e a '0', respetivamente) e a inversão da seleção do *display* também podem ser feitas do modo que a seguir se indica. Analise as duas linhas de código e tire conclusões.

```
LATD = (LATD & 0xFF9F) | 0x0040; // display high active, low inactive
LATD = LATD ^ 0x0060;           // toggle display selection
```

6. Aumente a frequência para 10 Hz, 100 Hz e 1 KHz e observe, para cada uma destas frequências, o comportamento do sistema.
7. Construa a tabela que relaciona as combinações binárias de 4 bits (dígitos 0 a F) com o respetivo código de 7 segmentos, de acordo com o circuito montado no ponto anterior e com a definição gráfica dos dígitos apresentada na Figura 4.

```
display7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, ...};
```

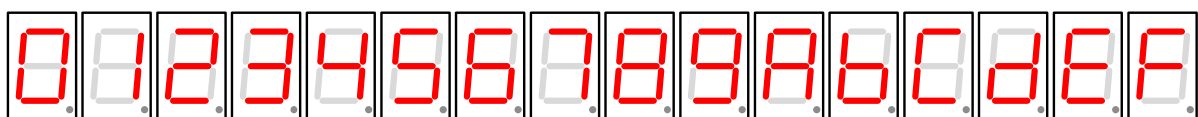


Figura 4. Representação dos dígitos de 0 a F no *display* de 7 segmentos.

8. Escreva um programa que leia o valor do *dip-switch* de 4 bits (Figura 5), faça a conversão para o código de 7 segmentos respetivo e escreva o resultado no *display* menos significativo (não se esqueça de configurar previamente os portos **RB0** a **RB3** como entradas).

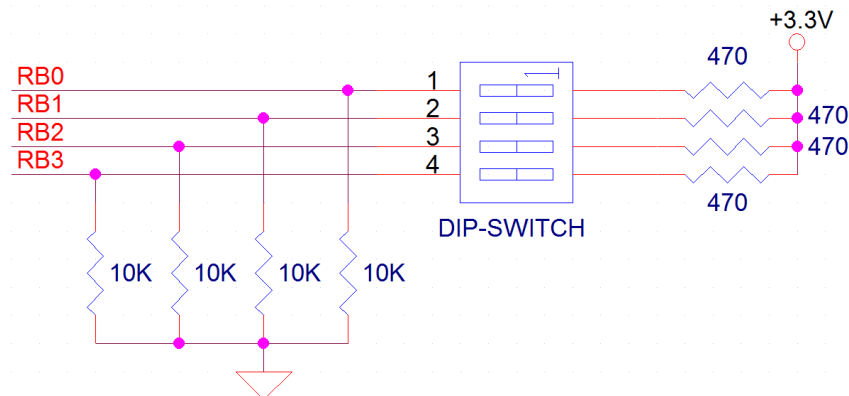


Figura 5. *Dip-switch* de 4 posições ligado a 4 bits do porto B.

```
void main(void)
{
    static const char display7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, ...};
    // configure RB0 to RB3 as inputs
    // configure RB8 to RB14 and RD5 to RD6 as outputs
    // Select display low
    while(1)
    {
        // read dip-switch
        // convert to 7 segments code
        // send to display
    }
}
```

9. Altere o programa anterior de modo a mostrar o valor lido do *dip-switch* no *display* mais significativo.
10. O programa desenvolvido nos pontos anteriores permite enviar 4 bits – um carácter hexadecimal – para um dos *displays*. Escreva agora uma função que envie um byte (8 bits) ou seja dois algarismos hexadecimais para os dois *displays*, fazendo corresponder os 4 bits menos significativos ao *display low* e os 4 bits mais significativos ao *display high*.

```
void send2displays(unsigned char value)
{
    static const char display7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5b, ...};
    // send digit_high to display_high
    // send digit_low to display_low
}
```

11. Escreva um programa que implemente um contador binário de 8 bits. O contador deve ser incrementado com uma frequência de 5 Hz e o seu valor deve ser enviado, ao mesmo ritmo, para os *displays* através da função **send2displays()** escrita no ponto anterior. Utilize a função **delay()** para gerar um atraso de 200 ms e dessa forma determinar a frequência de incremento/visualização.
12. Como pode observar, o sistema de visualização apresenta um comportamento bastante deficiente, aparecendo o *display* menos significativo com um brilho muito reduzido (na verdade parece apagado). Com a configuração usada, é necessário enviar de forma alternada os valores para os dois *displays*. Se o tempo durante o qual cada um dos dois

displays está ativo não for o mesmo, o brilho exibido por cada um deles será também diferente.

- a. Reescreva a função **send2displays()** de modo a que sempre que for invocada envie apenas um dos dois dígitos, de forma alternada, para o sistema de visualização.

```
void send2displays(unsigned char value)
{
    static const char display7Scodes[] = {0x3F, 0x06, 0x5b, ...};
    static char displayFlag = 0;    // variável não perde o valor entre
                                    // chamadas à função (static)

    digit_low = value & 0x0F;
    digit_high = value >> 4;
    // if "displayFlag" is 0 then send digit_low to display_low
    // else send digit_high to didplay_high
    // toggle "displayFlag" variable
}
```

- b. Será ainda necessário aumentar a frequência de trabalho do processo de visualização de modo a que o olho humano não detete a alternância na seleção dos *displays*. Assim, de modo a melhorar o desempenho do sistema de visualização, teremos que i) garantir que o tempo de ativação dos dois *displays* é o mesmo e ii) aumentar a frequência de refrescamento do sistema de visualização.

Reescreva o programa principal, tal como se esquematiza abaixo, de modo a invocar a função **send2displays()** com uma frequência de 20 Hz (i.e., a cada 50 ms), continuando a usar a função **delay()** para determinar as frequências de refrescamento (20 Hz) e de contagem (5 Hz).

```
void main(void)
{
    // declare variables
    // initialize ports
    counter = 0;
    while(1)
    {
        i = 0;
        do
        {
            // wait 50 ms
            // call send2displays with counter value as argument
            send2displays( counter );
        } while(++i < 4);
        // increment counter (module 256)
    }
}
```

13. Com as alterações introduzidas no ponto anterior, o brilho de cada um dos dois *displays* ficou equilibrado. Continua, contudo, a notar-se a comutação entre os dois *displays*, efeito que é comum designar-se por *flicker*. De modo a diminuir, ou mesmo eliminar, o *flicker*, a frequência de refrescamento (*refresh rate*) tem que ser aumentada (no programa anterior era efetuada uma atualização dos *displays* a cada 50 ms, ou seja, o mesmo *display* é atualizado de 100 em 100 ms).

Assim, mantendo a frequência de atualização do contador em 5Hz, altere o programa anterior de forma a aumentar a frequência de refrescamento para 50 Hz (20 ms) e depois para 100 Hz (10 ms). Observe os resultados num e noutro caso.

14. Utilize o osciloscópio para visualizar os dois sinais de seleção dos *displays* ("CNTL_DISP_H" e "CNTL_DISP_L"). Meça o tempo de ativação desses sinais para as frequências de refrescamento de 50 e 100 Hz.
15. Mantendo a frequência de refrescamento em 100 Hz, altere o programa anterior de modo a incrementar o contador em módulo 60. A frequência de incremento deverá ser 1 Hz e os valores devem ser mostrados em decimal. A conversão para decimal pode ser feita, de forma simplificada e desde que o valor de entrada seja representável em decimal com dois dígitos, pela seguinte função:

```
unsigned char toBcd(unsigned char value)
{
    return ((value / 10) << 4) + (value % 10);
}
```

16. Acrescente ao programa anterior o controlo do ponto decimal dos *displays*, de modo a que quando o valor do contador for par fique ativo o ponto das unidades e quando for ímpar fique ativo o das dezenas.
17. Altere o programa anterior de modo a que quando a contagem dá a volta (isto é, quando o valor do contador volta a zero), o valor 00 fique a piscar (meio segundo *ON*, meio segundo *OFF*) durante 5 segundos, antes da contagem ser retomada.

ANEXO: Porquê usar **LAT** para escrever no porto e não **PORT**

Os dois *flip-flops* do porto de entrada impõem um atraso de, até, dois ciclos de relógio na propagação do sinal externo até ao barramento de dados do CPU ("data line"). O mesmo atraso de 2 ciclos de relógio acontece na leitura do registo **LAT** de um porto configurado como saída, usando para acesso o endereço **PORT**. Assim, na situação em que o porto está configurado como saída, a leitura do registo **LAT** usando o endereço **PORT** é possível, mas o atraso de 2 ciclos de relógio impõe alguns cuidados na forma como se escreve o código. Vejamos o seguinte exemplo (que pressupõe que o porto **RE0** já está devidamente configurado como saída):

```
lw    $t0, PORTE($a0) # RD PORT
ori   $t0, 0x0001
sw    $t0, PORTE($a0) # RE0 = 1
...   # duas ou mais instruções
lw    $t0, PORTE($a0) # RD PORT
andi  $t0, 0xFFFE
sw    $t0, PORTE($a0) # RE0 = 0
lw    $t1, PORTE($a0) # RD PORT: lê o valor 1, mas devia ler 0
```

Esta sequência de código escreve o valor 1 no porto **RE0**, a seguir escreve o valor 0 e, finalmente, lê o valor do porto **RE0** para o registo **\$t1**. O valor lido para o registo **\$t1** deveria ser 0 (i.e., o último valor escrito em **RE0**), mas será 1, ou seja, o valor que o porto apresentava antes da última operação de escrita.

Para que a última leitura do porto produza o resultado esperado, é necessário compensar o atraso, de dois ciclos de relógio, introduzido pelo *shift-register* (constituído pelos *flip-flops* S1 e S2), na leitura do valor à saída do registo **LAT** (não esquecer que o MIPS inicia a execução de uma nova instrução a cada ciclo de relógio). Ou seja, é necessário separar operações consecutivas de escrita e de leitura do porto de dois ciclos de relógio, o que pode ser feito através da introdução de duas instruções **nop**, tal como se apresenta de seguida:

```
lw    $t0, PORTE($a0) # RD PORT
ori   $t0, 0x0001
sw    $t0, PORTE($a0) # RE0 = 1
...   # duas ou mais instruções
lw    $t0, PORTE($a0) # RD PORT
andi  $t0, 0xFFFE
sw    $t0, PORTE($a0) # RE0 = 0
nop    # compensa o atraso de 2 ciclos
nop    # de relógio introduzido pelo shift register
lw    $t1, PORTE($a0) # RD PORT
```

A alternativa à introdução das duas instruções **nop** é usar o registo **LAT** para a manipulação dos portos configurados como saída. Nesse caso o código ficaria:

```
lw    $t0, LATE($a0)  # RD LAT
ori   $t0, 0x0001
sw    $t0, LATE($a0)  # RE0 = 1
...   # zero ou mais instruções
lw    $t0, LATE($a0)  # RD LAT
andi  $t0, 0xFFFE
sw    $t0, LATE($a0)  # RE0 = 0
lw    $t1, LATE($a0)  # RD LAT (o bit 0 de $t1 é 0)
```

Esta solução funciona porque o valor escrito em **LATE** num ciclo de relógio fica disponível para ser lido, através do endereço **LAT**, no ciclo de relógio seguinte, como se pode facilmente verificar no esquema da Figura 1.

Quando a programação é feita em linguagem C, e uma vez que o programador não controla a forma como o código é gerado, devem sempre usar-se os registos **LATx** para a manipulação dos valores em portos de saída.

Exemplo 1:

A sequência da esquerda usa o **PORTx** para manipular um porto de saída, mas o resultado final não é o esperado. A sequência da direita corrige o problema, ao acrescentar 2 **nop** entre a escrita do porto e a sua leitura.

<pre>#include <detpic32.h> int main(void) { PORTDbits.RD0 = 1; TRISDbits.TRISD0=0; // output PORTDbits.RD0 = 0; PORTDbits.RD0 = !PORTDbits.RD0; return 0; }</pre>	<pre>#include <detpic32.h> int main(void) { PORTDbits.RD0 = 1; TRISDbits.TRISD0=0; // output PORTDbits.RD0 = 0; asm volatile("nop"); // inline asm volatile("nop"); // assembly PORTDbits.RD0 = !PORTDbits.RD0; return 0; }</pre>
--	--

Verifique experimentalmente as duas sequências de código (o LED da placa está ligado ao porto **RD0** e pode ser usado para verificar o valor de saída do porto).

Exemplo 2:

A sequência de código seguinte usa **LATx** para manipular o porto de saída. O resultado é o esperado.

```
#include <detpic32.h>

int main(void)
{
    LATDbits.LATD0 = 1;
    TRISDbits.TRISD0 = 0;    // output

    LATDbits.LATD0 = 0;
    LATDbits.LATD0 = !LATDbits.LATD0;
    return 0;
}
```

Verifique experimentalmente o funcionamento desta sequência de código.